



Academie voor Technology, Innovation &  
Society Delft  
Academie voor ICT & Media

# Digitale System Engineering 2

Week 4 – Datapadsystemen  
Jesse op den Brouw  
DIGSE2/2020-2021


**DE HAAGSE**  
HOGESCHOOL

# Complexe systemen

- In principe kan elk sequentiëel systeem beschreven worden met een toestandsdiagram.
- In de praktijk is dat niet handig.
- Het aantal toestanden van zo'n systeem, bijvoorbeeld een microprocessor, kan wel oplopen tot enkele honderden.
- Daarnaast wordt in veel systemen ook *data* verwerkt.
- Daarom is het gebruikelijk om een systeem te *partitioneren* in kleinere deelsystemen.
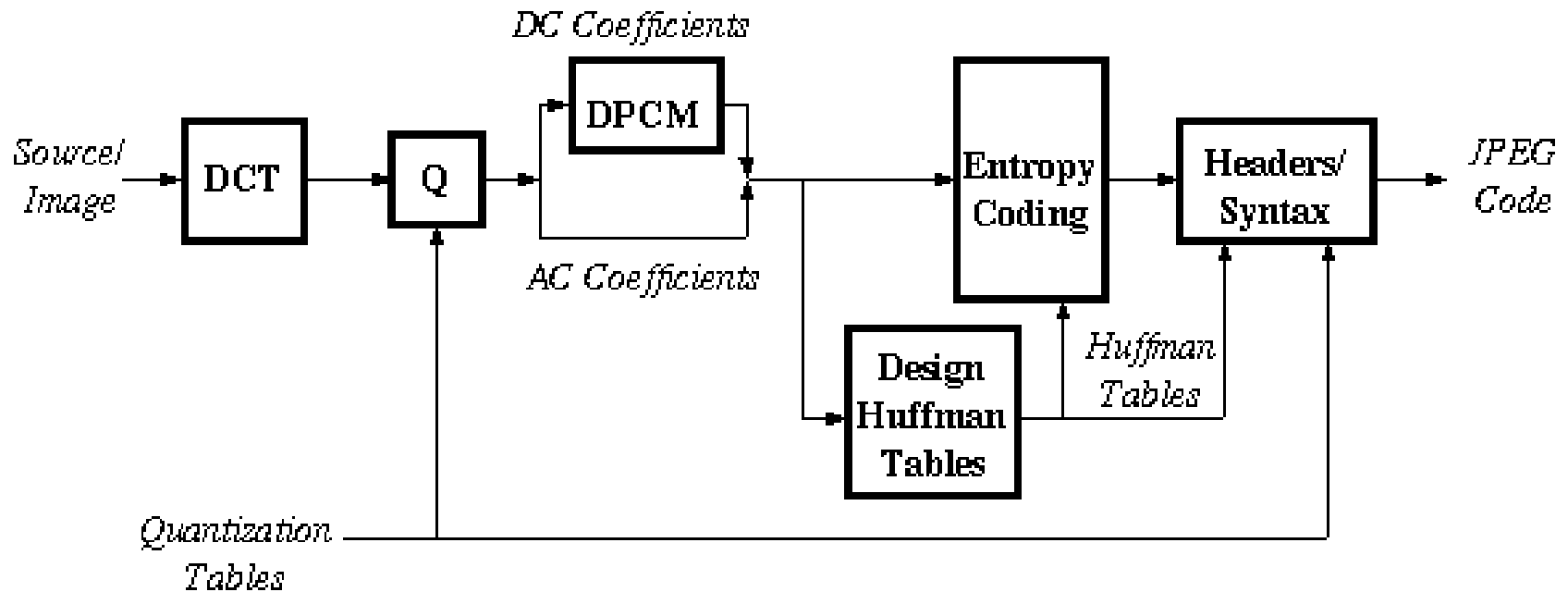
# Complexe systemen


- Vereenvoudigde blokschema JPEG-compressie.



# Datapadsystemen

- Elk deelsysteem kan worden opgedeeld in een *datapad* en een *besturing*.
- Het datapad wordt gebruikt voor opslag en bewerken van data binnen een systeem.
- De besturing bestuurt de werking van het datapad.
- We komen aldus tot het volgende model (zie volgende slide).

# Datapadsystemen

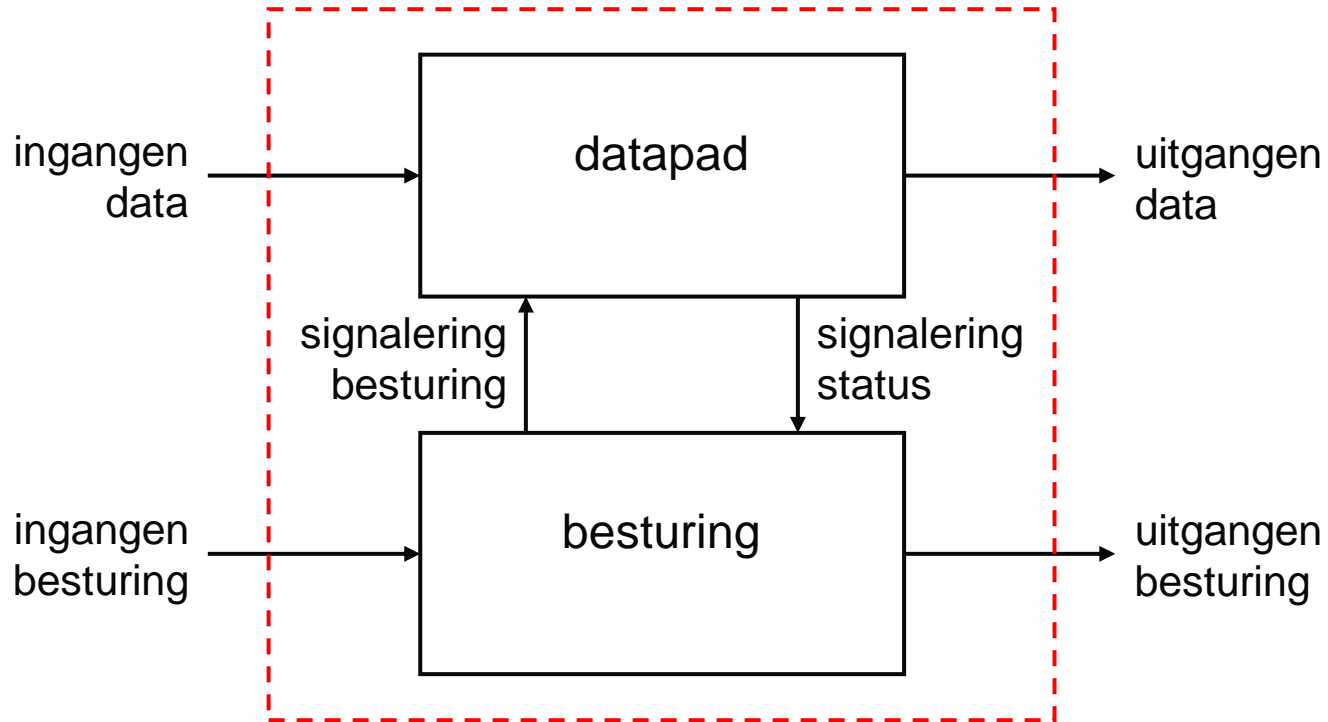

# Bouwstenen datapad

- Registers/geheugens
  - Met enable, load, shift, clear
  - RAM, ROM
- Tellers
  - Als up, down, updown, met enable, load, clear
- Rekenkundig
  - Operaties als add, subtract, multiply, divide
- Logisch
  - Bitwise (and, or, not, exor), expressie (groter, kleiner, gelijk, ongelijk, ...)
- Multiplexers
  - Routeren van data langs de datapadonderdelen.

# Control, RTL

- De control unit is een toestandsmachine die het datapad zodanig aanstuurt dat het geheel de juiste werking krijgt.
- Registers worden gebruikt voor tussentijdse opslag. De data wordt tussen register getransporteerd, al dan niet bewerkt.
- Er wordt dan ook gesproken over *register transfer*.
- Om in grote systemen de operaties éénduidig weer te geven, wordt er een *register transfer language* (RTL) gebruikt. Voorbeeld:

$R2 \leftarrow R2 + R1$

-- *add R1 to R2 and store in R2*

$R2 \leftarrow M(R1)$

-- *Load R2 with RAM pointed by R1*

# Vermenigvuldigen

- Eerder is het ontwerp van een vermenigvuldiger besproken.
- Dat kan heel goed met combinatoriek, maar dat levert veel hardware (lees chipoppervlakte, energieverbruik) op.
- Een vermenigvuldiger kan echter ook als sequentiële machine worden ontworpen, waardoor de hoeveelheid hardware beperkt wordt.
- Het nadeel is wel dat het langer duurt voordat het resultaat beschikbaar is.
- NB: de vermenigvuldiger werkt met *unsigned* getallen.



# Vermenigvuldigen

- In het binaire systeem werkt vermenigvuldigen zo:

$$\begin{array}{r} 1101 \\ 1011 \\ \hline 1101 \quad \times \\ 11010 \\ 000000 \\ 1101000 \\ \hline 10001111 \quad + \end{array}$$


Vermenigvuldigen is eenvoudig:

Vermenigvuldigen met 0 levert 0!

Vermenigvuldigen met 1 levert getal!

0-en schuiven voor tweetal, viertal, ...

Nadeel: multi-input opteller nodig

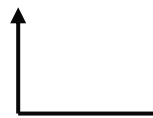 Maximaal  $4+4 = 8$  cijfers

# Vermenigvuldigen

- De multi-input opteller kan vermeden worden door tussentijds op te tellen:

$$\begin{array}{r} A: \quad \quad \quad 1101 \\ B: \quad \quad \quad 1011 \\ \hline PP_1: \quad \quad 1101 \\ \quad \quad \quad 11010 \\ \hline PP_2: \quad \quad 100111 \\ \quad \quad \quad 000000 \\ \hline PP_3: \quad \quad 100111 \\ \quad \quad \quad 1101000 \\ \hline P: \quad \quad \quad 10001111 \end{array} \begin{array}{l} \times \\ \\ + \\ + \\ + \\ + \end{array}$$

standaard  
optellers

# Vermenigvuldigen

- Nu worden de optelstagen uniform gemaakt en wordt begonnen met een tussenresultaat 0 ( $PP_0$ ). De rode nullen moeten worden aangevuld om de optelling uniform te maken. De blauwe nullen worden veroorzaakt door het positioneren van A.
- Het is duidelijk te zien dat het bitpatroon van A verschuift.
- Het aantal optelstagen is identiek aan de bitlengte van B.

$$\begin{array}{r} A: \qquad \qquad \qquad 1101 \\ B: \qquad \qquad \qquad 1011 \quad \times \\ \hline PP_0: \qquad \qquad \qquad 00000000 \\ \qquad \qquad \qquad \color{red}{0000}1101 \quad + \\ \hline PP_1: \qquad \qquad \qquad 00001101 \\ \qquad \qquad \qquad \color{red}{000}1101\color{blue}{0} \quad + \\ \hline PP_2: \qquad \qquad \qquad 00100111 \\ \qquad \qquad \qquad \color{red}{00000000}\color{blue} \quad + \\ \hline PP_3: \qquad \qquad \qquad 00100111 \\ \qquad \qquad \qquad \color{red}{0}1101\color{blue}{000} \quad + \\ \hline P: \qquad \qquad \qquad 10001111 \end{array}$$

# Vermenigvuldiger

- Voor de sequentiële  $n \times n$ -bits vermenigvuldiging is een algoritme op te stellen:

```
P = 0; A = ..; B = ..;  -- Clear intermediate result
for i = 0 to n-1 do    -- Iterate over the n bits of B
  if b(i) = 1 then    -- If i-th bit of B is 1 then ...
    P = P + A;        -- add A to intermediate result
  else                -- But if not ...
    P = P + 0;        -- add zero to intermediate result
  end if;
  left-shift A;      -- Reposition A by shift to left
end for;              -- Ready
```


# Vermenigvuldiger

- De vermenigvuldiger heeft de volgende digitale bouwstenen nodig:
- Er is een  $2n$ -bit schuifregister nodig voor A. De hoogste  $n$  bits worden geladen met nullen.
- Er is een  $n$ -bits register nodig voor B.
- Er is een  $2n$ -bits register nodig voor P.
- Er is een  $n \times 1$ -bits multiplexer nodig om de afzonderlijke bits van B te selecteren.
- Er is een teller nodig met  $\log_2 n$  telbits om de afzonderlijke bits van B aan te wijzen.
- Alle registers hebben een laad/onthoudmogelijkheid. Register A moet kunnen schuiven.

# Vermenigvuldiger

- Vervolg:
- Er is een  $2 \times 1$   $2n$ -bits multiplexer nodig om A of nullen te selecteren afhankelijk van de waarde van het  $i^e$  bit van B.
- Er is een  $2n$ -bits opteller nodig om de waarde van A op te tellen bij het tussenresultaat van P. Er is geen  $c_{in}/c_{out}$  nodig.
- Er is een  $2 \times 1$   $2n$ -bits multiplexer nodig om register P te laden met de uitkomst van de opteller of met nullen (wissen).
- Er is een toestandsmachine om het geheel te besturen. Deze heeft een start-ingang om de bewerking te starten en een ready-uitgang om aan te geven dat de bewerking klaar is.

# Eerste opzet vermenigvuldiger


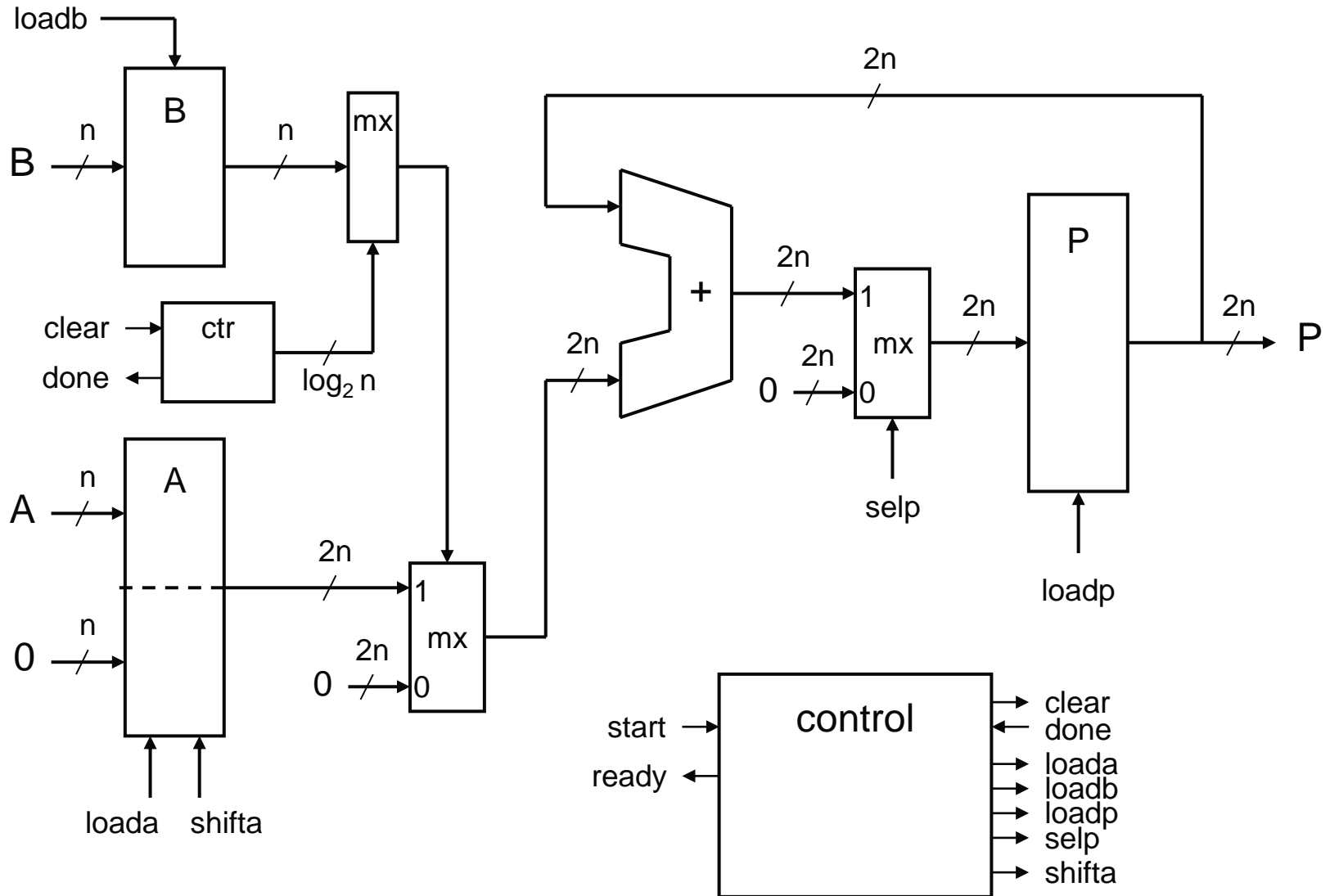


# Operatievolgorde

- Om het geheel in goede banen te leiden moet het volgende worden gedaan.
- Register A en B moeten worden geladen met de te vermenigvuldigen getallen, de teller moet op 0 gezet worden, register P moet op 0 gezet worden.
- Zolang de teller nog niet klaar is, moet P vermeerderd worden met A als het betreffende bit van B logisch 1 is, anders moet P vermeerderd worden met 0. Register A moet één plaats naar links geschoven worden.
- Als de teller klaar is, signaleer dat de berekening klaar is.



# Toestandsdiagrammen control en teller

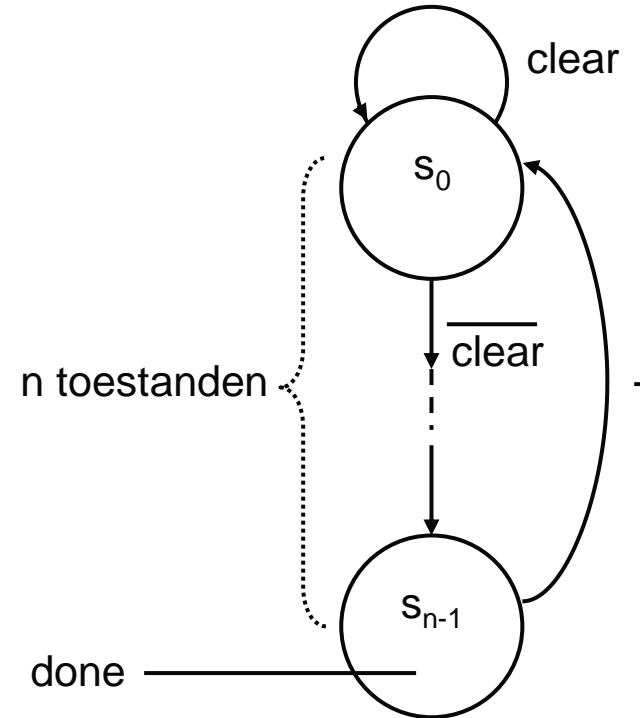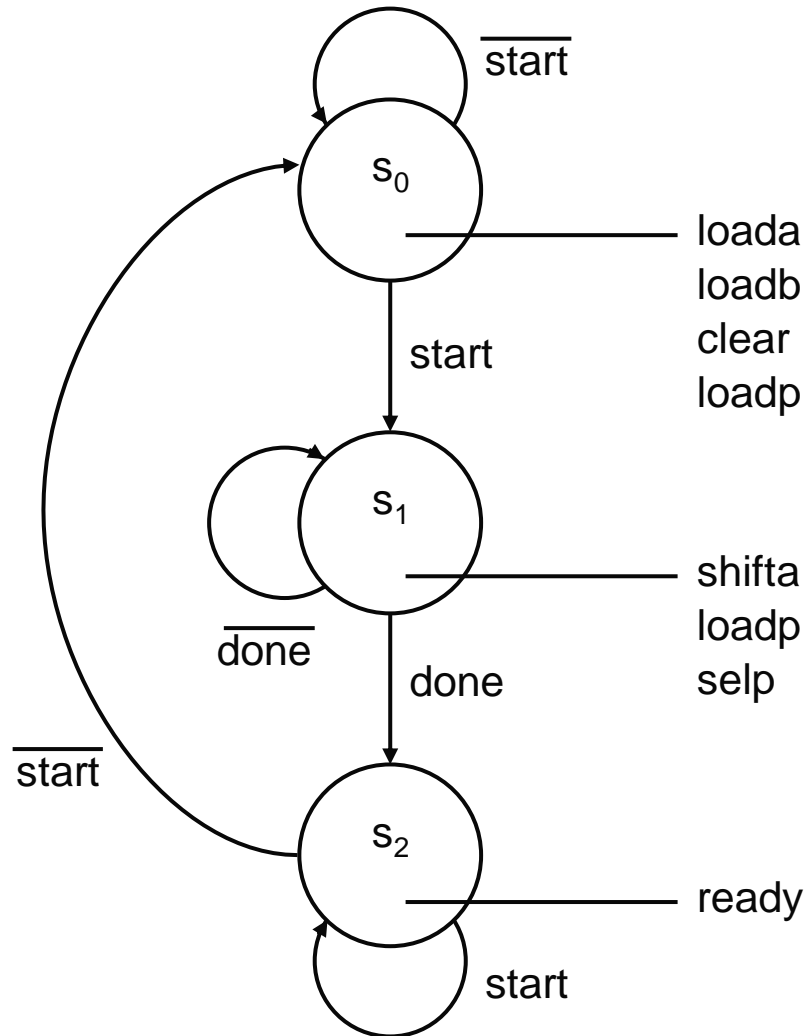


# Toestandsdiagrammen control en teller

- Opmerkingen bij de toestandsdiagrammen:
- Bij de overgangen staan nu de signaalsnamen, normaal of geïnverteerd.
- Uitgangen zijn alleen actief indien genoemd bij een toestand. Ontbreekt een naam bij een uitgang dan is deze dus inactief.
- De teller heeft  $n$  toestanden. Alleen in toestand  $s_{n-1}$  is uitgang done actief.
- De telcyclus wordt doorlopen zolang clear inactief is. Vanuit elke toestand wordt naar  $s_0$  gesprongen als clear actief is.
- De teller geeft de telstand via uitgangen af.
 
# Gekoppelde toestandsmachines

- In het eerste ontwerp zitten twee toestandsmachines, de teller en de besturing, die informatie met elkaar uitwisselen.



- Dit worden gekoppelde toestandsmachines genoemd. Merk op dat beide machines (uiteindelijk) op dezelfde klokflank geklokt worden.

# Vermenigvuldiger 2.0


- De eerste vermenigvuldiger kan vereenvoudigd worden. Merk op:
- B wordt een schuifregister zodat de  $n \times 1$ -bits multiplexer overbodig is.
- Als B vóór schuiven 0 is, dan hoeft er niet meer opgeteld te worden en is het resultaat bekend. Testen op 0 kan eenvoudig, waardoor de teller komt te vervallen.
- Het optellen van 0 bij P kan vervangen worden door P op dat moment niet te laden. Hierdoor kan een  $2 \times 1$   $2n$ -bits mux vervallen.
- De  $2 \times 1$   $2n$ -bits mux om P te wissen wordt in P geplaatst. Dat levert iets minder hardware op, en minder tekenwerk.
- De besturing heeft nu meer stuuruitgangen en register B is nu een schuifregister geworden. Dat leidt tot meer logica. Verder zijn register A en de opteller nog steeds  $2n$ -bits breed.

# Vermenigvuldiger 2.0


- Voor de sequentiële  $n \times n$ -bits vermenigvuldiging is een algoritme op te stellen:

```
P = 0; A = ..; B = ..; -- Clear intermediate result
while B ≠ 0 do          -- Iterate while B not equal to 0
    if b(0) = 1 then    -- If bit 0 of B is 1 then ...
        P = P + A;     -- add A to intermediate result
    end if;
    left-shift A;      -- Reposition A by shift to left
    right-shift B;     -- Set new bit available
end while;             -- Ready
```

# Tweede opzet vermenigvuldiger

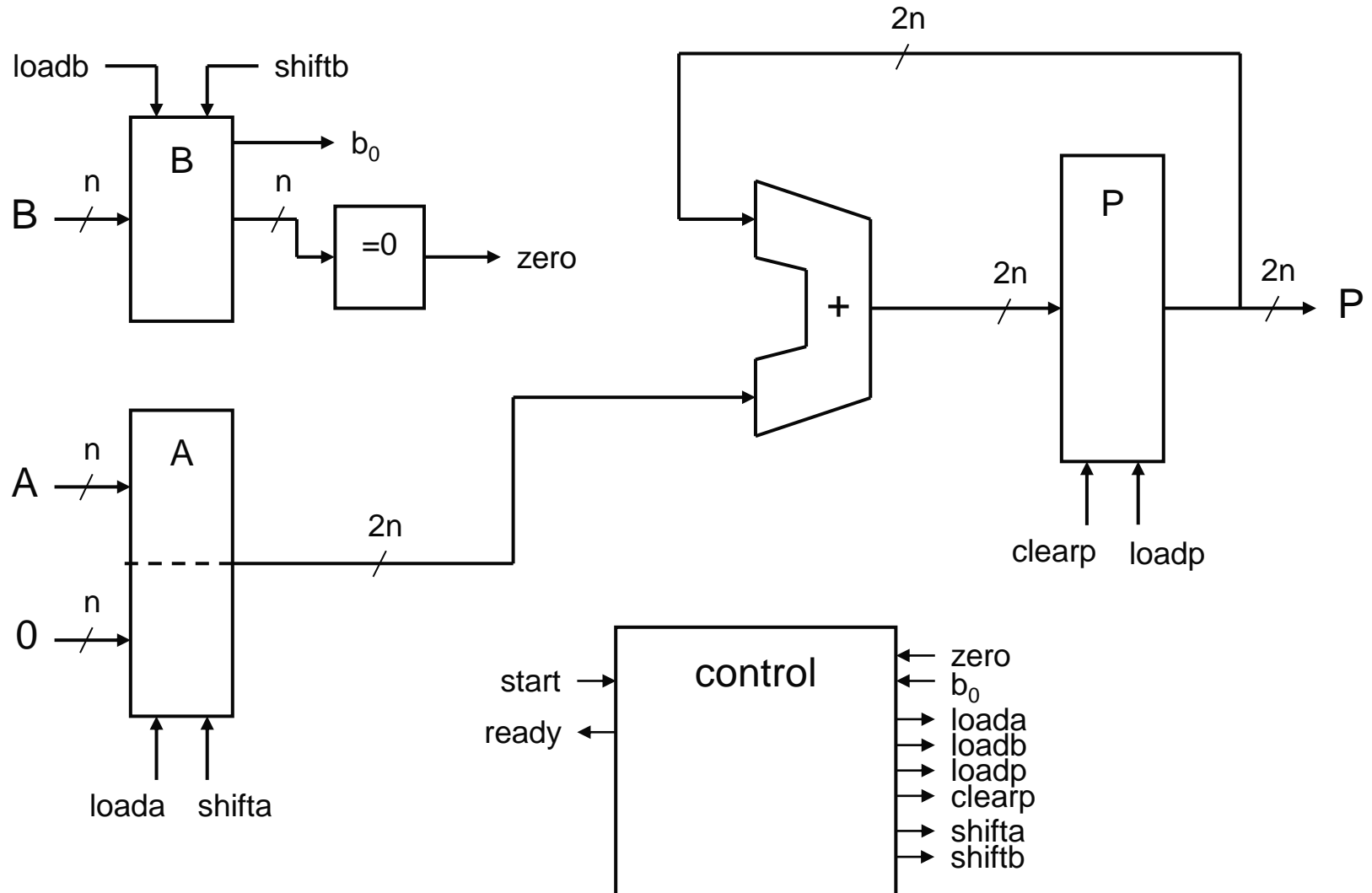

# Toestandsdiagram control

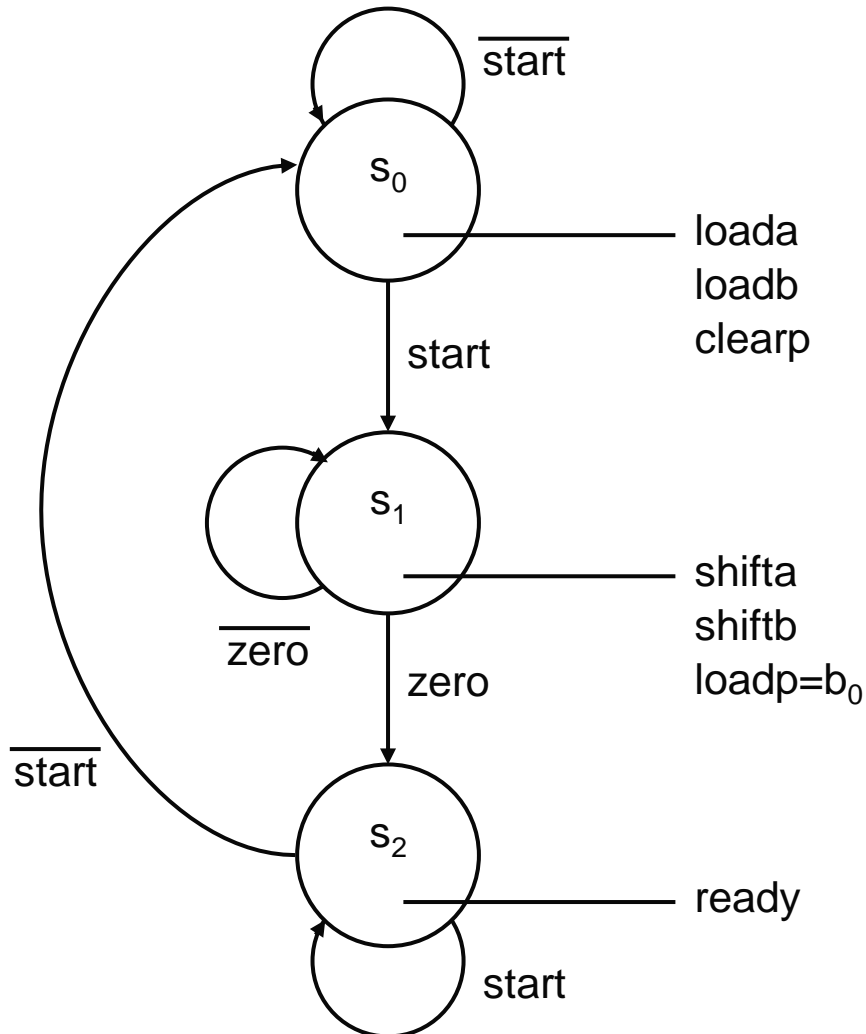

- Merk op:

$\text{loada}$ ,  $\text{loadb}$  en  $\text{clearp}$  zijn tegelijk actief.

$\text{shiftp}$  en  $\text{shiftb}$  zijn tegelijk actief.

$\text{loadp}$  is afhankelijk van  $b_0$  (Mealy-uitgang).

# VHDL-beschrijving entity en interne signalen

```
entity seq_mult_2 is
    generic (n : integer := 4);
    port (clk : in std_logic;
          areset : in std_logic;
          start : in std_logic;
          dataa : in unsigned(n-1 downto 0);
          datab : in unsigned(n-1 downto 0);
          resultp : out unsigned(2*n-1 downto 0);
          ready : out std_logic);
end entity seq_mult_2;
```

```
architecture rtl of seq_mult_2 is
    constant n_zeros : unsigned(n-1 downto 0) := (others => '0');
    signal rega : unsigned(2*n-1 downto 0);
    signal regb : unsigned(n-1 downto 0);
    signal regp : unsigned(2*n-1 downto 0);
    signal shifta, shiftb, loada, loadb, loadp, clearp : std_logic;
    signal b0, zero : std_logic;
    type state_type is (s0, s1, s2);
    signal state : state_type;
```



# VHDL-beschrijving control

- Hieronder de toestandsdefiniëring en de NSL mét register ineen.

**begin**

```
ns1_reg: process (clk, areset) is
```

```
begin
```

```
  if areset = '1' then
```

```
    state <= s0;
```

```
  elsif rising_edge(clk) then
```

```
    case state is
```

```
      when s0 => if start = '1' then state <= s1; end if;
```

```
      when s1 => if zero = '1' then state <= s2; end if;
```

```
      when s2 => if start = '0' then state <= s0; end if;
```

```
      when others => null;
```

```
    end case;
```

```
  end if;
```

```
end process;
```

# VHDL-beschrijving control

- De uitgangslogica

```
o1: process (state, b0) is
begin
  loada <= '0'; loadb <= '0'; loadp <= '0'; shifta <= '0';
  shiftb <= '0'; clearp <= '0'; ready <= '0';
  case state is
    when s0 => loada <= '1'; loadb <= '1'; clearp <= '1';
    when s1 => shifta <= '1'; shiftb <= '1';
                if b0 = '1' then loadp <= '1'; end if;
    when s2 => ready <= '1';
    when others => null;
  end case;
end process;

end fsm;
```

# VHDL-beschrijving datapad


```
datapad: process (clk, areset, regb) is
  begin
    if areset = '1' then
      rega <= (others => '0'); regb <= (others => '0');
      regp <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk) then
      -- Register A.
      if loada = '1' then rega <= n_zeros & dataa;
      elsif shifta = '1' then rega <= rega(2*n-2 downto 0) & '0';
      end if;
      -- Register B.
      if loadb = '1' then regb <= datab;
      elsif shiftb = '1' then regb <= '0' & regb(n-1 downto 1);
      end if;
      -- Register P.
      if clearp = '1' then regp <= (others => '0');
      elsif loadp = '1' then regp <= regp + rega; end if;
    end if;
  end if;
```

# VHDL-beschrijving datapad

```
-- The combinatorial outputs zero and b0
  if regb = n_zeros then zero <= '1'; else zero <= '0'; end if;
  b0 <= regb(0);
end process;

resultp <= regp;
end architecture rtl;
```

# Simulatie

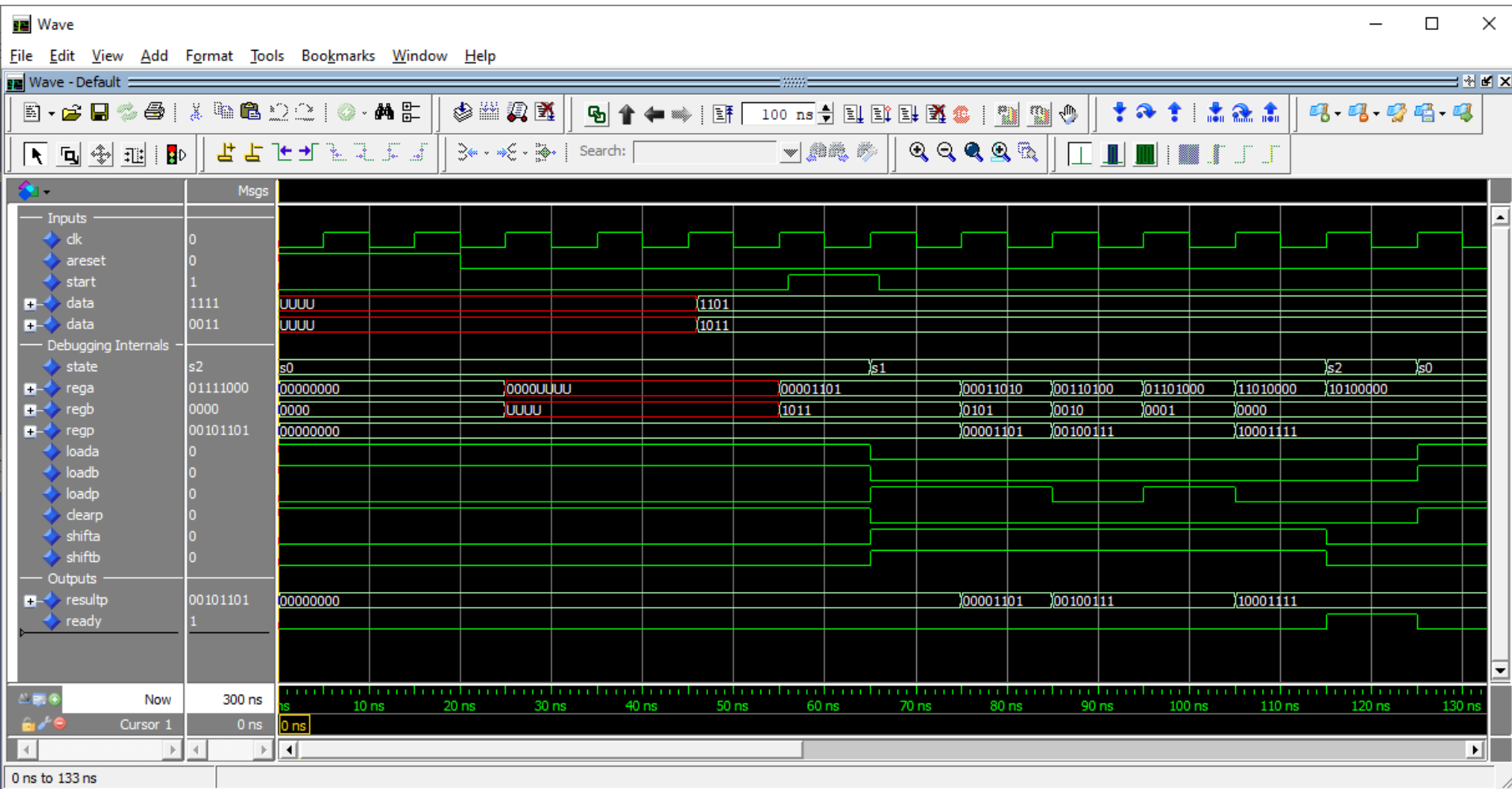

# FSM with datapad

- In de vorige slides is duidelijk een scheiding te zien tussen datapad en control.
- Control genereert besturingssignalen, datapad genereert statussignalen.
- In VHDL is het mogelijk om control en datapad te combineren in één beschrijving (bv. een proces).
- Dit wordt *FSM with datapad* genoemd, FSMd.

# Vermenigvuldiger 2.0 FSMd

```
-- This architecture uses signals for internal storage
architecture rtl_sig of seq_mult_2_fsmd is
type state_type is (rest, iterate, done);
signal state : state_type;
signal rega : unsigned (2*n-1 downto 0);
signal regb : unsigned (n-1 downto 0);
signal regp : unsigned (2*n-1 downto 0);
constant n_zeros : unsigned (n-1 downto 0) := (others => '0');
begin

    -- Here comes the process, see next slide
    ...

    -- Signal ready (combinatorial process)
    ready <= '1' when state = done else '0';
    -- Output the result
    resultp <= regp;

end architecture rtl_sig;
```

# Vermenigvuldiger 2.0 FSMd

```
-- The next state logic and register in one process
-- together with the data processing
process (clk, areset) is
begin
  -- Asynchronous reset, set reset state, clear all registers
  if areset = '1' then
    state <= rest;
    rega <= (others => '0');
    regb <= (others => '0');
    regp <= (others => '0');
    -- On positive edge, hence flipflops
  elsif rising_edge(clk) then

    -- Here comes the processing of the states and datapad components,
    -- see next slide
    ...

  end if;
end process;
```



# Vermenigvuldiger 2.0 FSMd

```
case state is
  -- Wait for start to be asserted, then goto iterate
  -- Meanwhile, clear all registers
  when rest => if start = '1' then state <= iterate; end if;
                rega <= n_zeros & dataa;
                regb <= datab;
                regp <= (others => '0');

  -- As long as B is not 0, stay iterating, else we're done
  -- Increment P if lsb of B is 1, left shift A, right shift B
  when iterate => if regb = n_zeros then state <= done; end if;
                  if regb(0) = '1' then regp <= regp + rega; end if;
                  rega <= rega(2*n-2 downto 0) & '0';
                  regb <= '0' & regb(n-1 downto 1);

  -- Wait for start to be de-asserted, then goto rest
  when done => if start = '0' then state <= rest; end if;

  -- If something goes horrible wrong, do nothing...
  when others => null;
end case;
```

# FSM with datapad

- Het is heel goed mogelijk om tellers en schuifregisters te integreren in een FSMd.
- Door gebruik te maken *generics* en constanten kan zo een herbruikbaar ontwerp worden beschreven.
- Voorwaarde is wel dat alle toekenningen onder klokflanksturing plaatsvinden.

```
entity rs232_module is
    generic (sys_freq : integer := 50000000;
            baudrate : integer := 9600);
    ...
end entity;
```

# FSM with datapad

- Door het gebruik van de generics kunnen diverse constanten worden uitgerekend.

```
-- number of system clock pulses per bit time
constant bittime : integer := sys_freq / baudrate;
-- counter to count the bit time
signal bittime_counter : integer range 0 to bittime-1;
...
signal receive_shifter : std_logic_vector(9 downto 0);
...
-- The state of the FSMd
type state_type is (load_timer, read_data_bit, next_bit, ...);
signal state : state_type;
```

# FSM with datapad

- Het is heel goed mogelijk om tellers te integreren in een FSMd.

```
when load timer :
    bittime_counter <= bittime - 1;
    state <= read data bit;
when read data bit :
    if bittime_counter > 0 then
        -- bit time not expired, so update ...
        bittime_counter <= bittime_counter - 1;
    else
        -- bit timer expired, so restore bit time and shift in
        bittime_counter <= bittime - 1;
        receive_shifter <= input & receive_shifter(9 downto 1);
        state <= next bit;
    end if;
when next bit :
    ...
```

# Literatuur

Boeken op het gebied van datapad, controllers en multipliers:

- Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design – Stephen Brown, 3<sup>rd</sup> Ed, 2008
- The Designer's Guide To VHDL – Peter J. Ashenden, 2<sup>nd</sup> Ed, 2002
- Digitale Techniek deel 2 – A.P. Thijssen, 5<sup>e</sup> druk, 2000
- Contemporary Logic Design – Randy H. Katz, 2<sup>nd</sup> Ed, 2005
- Digital System Design With VHDL – Mark Zwoliński, 2<sup>nd</sup> Ed, 2004
- Logic and Computer Fundamentals – M. Morris Mano, 3<sup>rd</sup> Ed, 2004
- [http://www.ddpp.com/DDPP3\\_mkt/c05samp3.pdf](http://www.ddpp.com/DDPP3_mkt/c05samp3.pdf)

Er zijn zeker nog meer mogelijkheden om sequentiële vermenigvuldigers te maken:

- <http://faculty.kfupm.edu.sa/COE/mimam/files/COE200experiment13.pdf>
- [http://cseweb.ucsd.edu/classes/wi10/cse140L/labs/lab4/lab4\\_sol.pdf](http://cseweb.ucsd.edu/classes/wi10/cse140L/labs/lab4/lab4_sol.pdf)



Academie voor Technology, Innovation &  
Society Delft  
Academie voor ICT & Media

De Haagse Hogeschool, Delft  
+31-15-2606311  
J.E.J.opdenBrouw@hhs.nl  
www.dehaagsehogeschool.nl

**DE HAAGSE**  
HOGESCHOOL