



Academie voor Technology, Innovation &
Society Delft
Academie voor ICT & Media


Digitale System Engineering 2

Week 5 – Eenvoudige microprocessor
Jesse op den Brouw
DIGSE2/2016-2017

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Processor

- Zou het niet mooi zijn om een digitaal systeem te bouwen dat geschikt is voor het uitvoeren van een willekeurig algoritme?
- Denk hierbij aan diverse rekenkundige operaties, zoals vermenigvuldiging, deling of het berekenen van het gemiddelde.
- Zo'n systeem verwerkt data (*to process*) en wordt een processor genoemd.
- Vroegere processors bestonden uit diverse printplaten gekoppeld door een *back plane*.

 

Processor

- Door de minituarisering van transistoren op een IC is het mogelijk om een complete processor op een IC te plaatsen.
- Dit wordt een microprocessor genoemd.
- Dankzij VHDL is het relatief eenvoudig een simpele processor te ontwerpen.

Registers en multiplexers

- Zo'n systeem moet dan registers hebben om (tussen-)resultaten op te slaan en een *rekeneenheid* voor de uitvoeren van de berekeningen.
- Veel microprocessors hebben een aantal gelijksoortige registers. Deze worden samengenomen in een *register file*.
- De registers moeten op één of andere manier verbonden zijn met de rekeneenheid en die moet het resultaat weer terugleveren aan één van de registers.
- De meeste bewerkingen worden met twee registers uitgevoerd, dus moeten er *multiplexers* gebruikt worden om de juiste registers te koppelen aan de rekeneenheid.

Register File


- De register file bestaat uit vier identieke registers en zijn opgebouwd met flipflops.
- De registers worden geklokt op hetzelfde kloksignaal en hebben een enable-faciliteit.

register file

R0
R1
R2
R3



ALU

 - De ALU (*Arithmetic and Logic Unit*) is een combinatorische schakeling die een aantal rekenkundige en logische bewerkingen kan uitvoeren.
- Bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen*, delen*, bitwise AND/OR/XOR, inverse, schuiven, roteren, *pass thru*.



*) complexe ALU's

Datapad microprocessor

 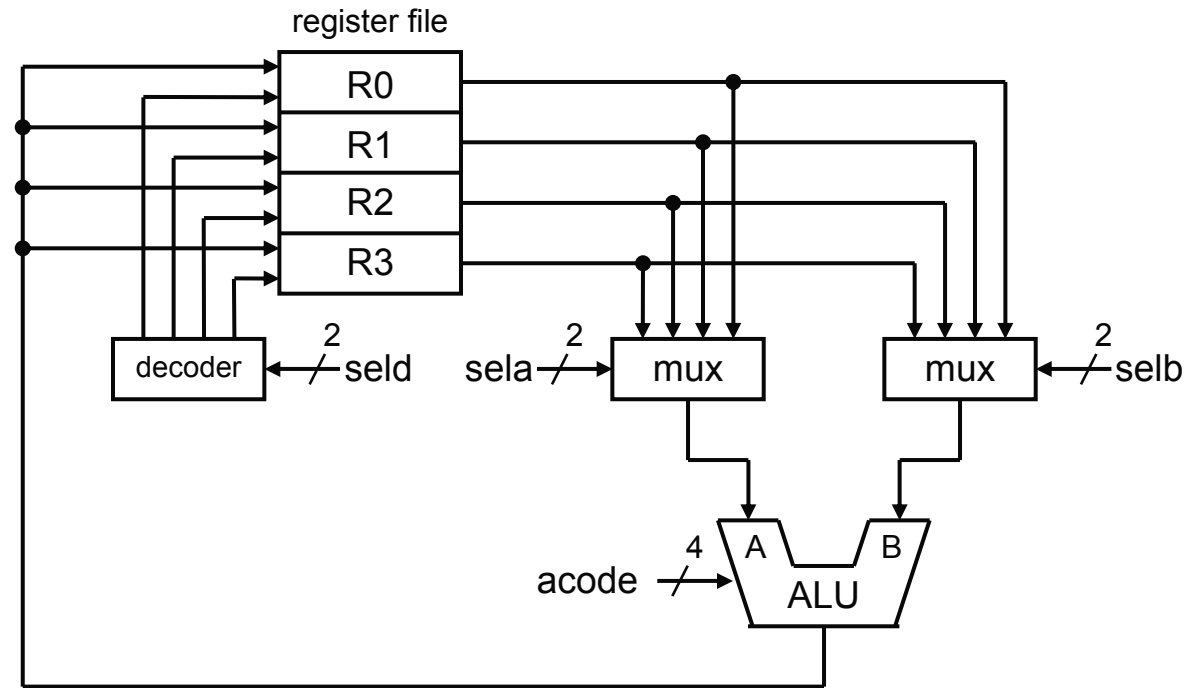

ALU function

0000	nop
0001	pass B*
0010	add
0011	sub**
0100	and
0101	or
0110	exor
0111	not B*
1000	shl B*
1001	shr B*
1010	-
1011	-
1100	-
1101	-
1110	-
1111	-

*via de B-tak van de ALU

** A - B

Opgaven

- Waarom zou de nop-operatie handig zijn?
- Waarom zou een pass-operatie handig zijn?
- Zijn er nog meer (eenvoudige) logische operaties te bedenken? Zijn deze operaties ook met de huidige set van logische operaties te realiseren (want dan zijn de nieuwe operaties overbodig...)?
- Geef het bitpatroon dat ervoor zorgt dat de exor van R2 en R3 in R1 terecht komt (snelschrift (zie ook verderop): $\text{exor } R1, R2, R3$).
- Beschrijf de werkingen van $\text{and } R1, R2, R3$ en $\text{and } R1, R3, R2$.

Besturing


- Nu willen we het systeem een klein programmaatje laten uitvoeren. Hierin wordt een aantal instructies uitgevoerd.

Stap	Instructie	Bitpat. Stap	Bitpatroon instructie
0	$R0 = R1 + R2$...0000	01 10 00 0010
1	$R3 = R0 - R3$...0001	00 11 11 0011
2	$R0 = \text{shl } R0$...0010	xx 00 00 1000
3	$R2 = \text{not } R2$...0011	xx 10 10 0111
4	$R1 = R3$...0100	xx 11 01 0001
...

Besturing


- Aan de tabel kunnen twee zaken worden opgemerkt.
- De stapnummers lopen steeds met één op. Dit is het gedrag van een *teller*.
- De instructie-bits zijn per stap verschillend. Dit wordt gerealiseerd met combinatorische logica. (Het rechter deel van de tabel op de vorige slide is namelijk een waarheidstabel).
- De besturing kan nu worden gerealiseerd met een teller en een ROM.
- De teller heeft 7 telbits, het aantal stappen is 128.

Eerste versie microprocessor

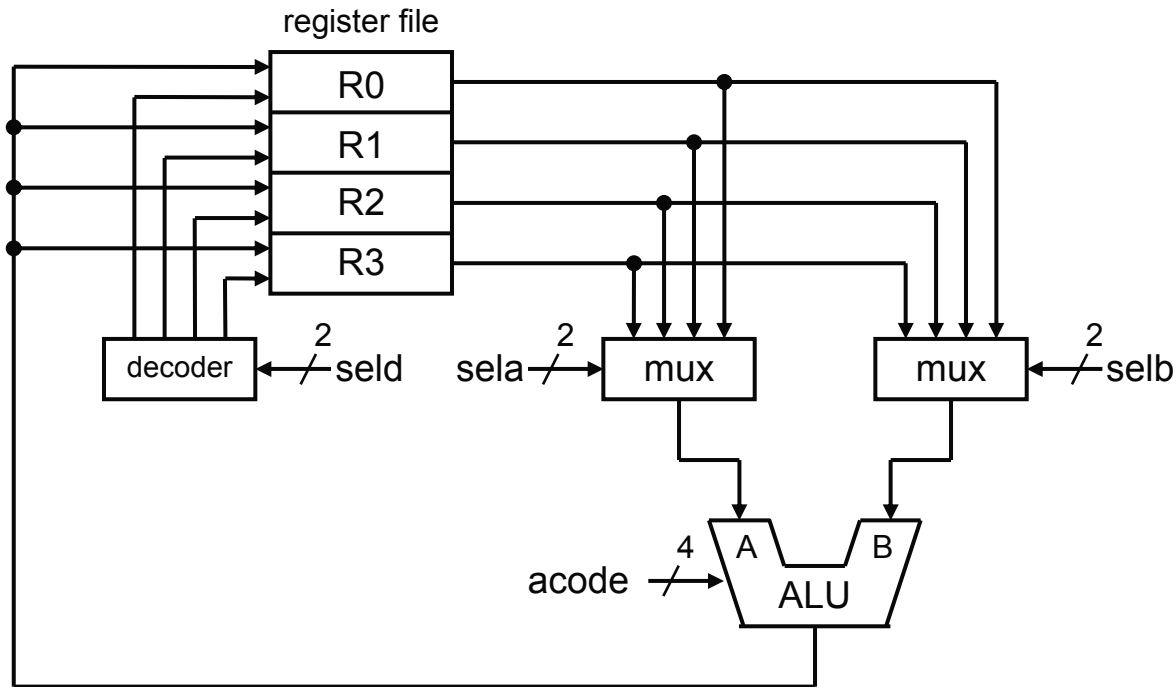

ALU function

0000	nop
0001	pass B
0010	add
0011	sub
0100	and
0101	or
0110	exor
0111	not B
1000	shl B
1001	shr B
1010	-
1011	-
1100	-
1101	-
1110	-
1111	-

 


ALU flags

- Soms is niet het resultaat van een bewerking interessant maar wel het effect ervan.
- Denk hierbij aan het testen of A gelijk is aan B. Dat kan eenvoudig worden gedaan door de operatie $A - B$. Immers $A = B$ kan ook geschreven worden als $(A - B) = 0$.
- Dit effect wordt opgeslagen in een flipflop, *flag* genoemd.
 - Andere benamingen: Processor Status Word (PSW), Status Register (SREG), Condition Code Register (CCR).
- Wanneer het resultaat van een bewerking nul is, wordt de *zero flag* (Z) gezet, anders wordt het gewist.


ALU flags

 - Bij een optelling van twee 8-bits getallen kan het resultaat groter worden dan 8 bits. Het negende bit wordt opgeslagen in de *carry flag* (C).
- De C-flag geeft *overflow* of *underflow* bij unsigned bewerkingen aan.
- De C-flag wordt ook gebruikt bij schuifoperaties. Het uitgeschoven bit wordt in de C-flag geplaatst. Het ingeschoven bit is 0.



Multibyte optelling

 - De carry flag wordt gebruikt bij multi-byte bewerkingen. Zo kunnen 16- en 32-bit optellingen worden gedaan met een 8-bit processor.



Bewerken flags / enable registers

- Soms is het noodzakelijk om de flags op een logische 0 of 1 te zetten. Denk hierbij aan (het begin van) een multibyte optelling.
- De flags kunnen via de ALU gemanipuleerd worden.
- De ALU krijgt twee nieuwe operaties:


schrijf flags uit B (wrf B)

lees flags (rdf)

- Omdat het resultaat van een test niet moet worden opgeslagen wordt de decoder uitgebreid met een *enable*. Hierdoor wordt geen van de registers geladen met het resultaat.

Opgaven



- Eerder zijn de schuifoperaties aan bod geweest. Hierbij werd het hoogstwaardige of laagstwaardige bit in de C-flag geplaatst en werd een logische 0 ingeschoven. In plaats van deze 0 zou ook de C-flag kunnen worden ingeschoven. Beschrijf het effect van deze nieuwe operatie. (Merk op dat alle registers en flags flankgestuurd zijn, dus de huidige waarde van de C-flag wordt ingeschoven en de huidige hoogstwaardige of laagstwaardige bit wordt uitgeschoven).

 

Nog meer invoer en uitvoer

- In versie één is het niet mogelijk om data van buiten af in te laden.
- Daarnaast is het niet mogelijk om een constante te laden. Bedenk dat de constante 0 veel gebruikt wordt (tellers op nul).
- Het datapad moet aangepast worden zodat de twee invoermogelijkheden kunnen worden gebruikt.
- De multiplexer aan kant B van de ALU wordt uitgebreid van vier naar acht ingangen. Het aantal selectiesignalen wordt dan drie.
- De inhoud van R0 wordt naar buiten uitgevoerd.

Tweede versie microprocessor

 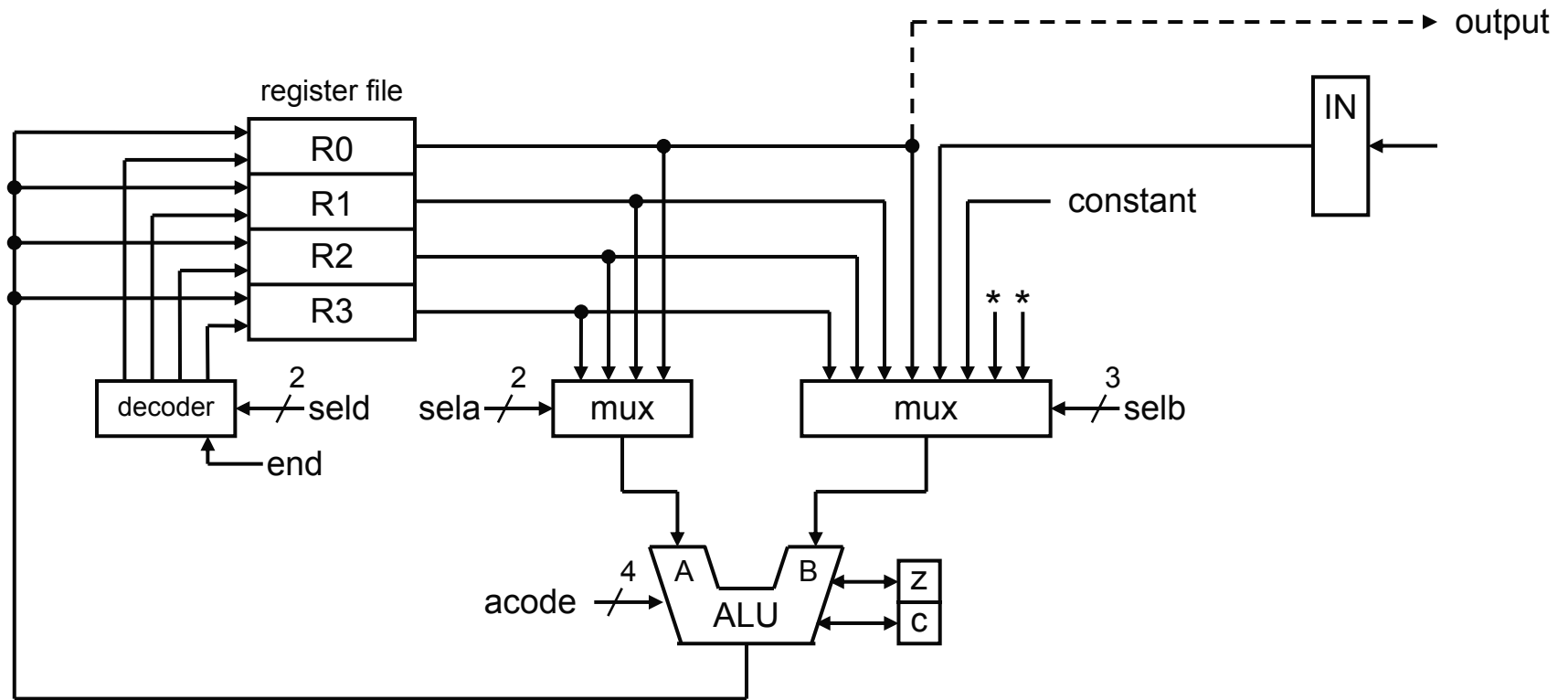

* reserved for future use


Programmateller

- De teller die bijhoudt welke instructie wordt uitgevoerd heet *programmateller*.
- Andere namen:
- Program Counter (Motorola, AVR, afgekort tot PC)
- Instruction Pointer (Intel x86/x64, afgekort tot IP)

Springen

- Eén van de nadelen bij het beschreven systeem is dat het systeem eeuwig door blijft gaan met het sequentieel uitvoeren van instructies.
- Wanneer we een aantal instructies steeds moeten herhalen is dit een probleem. We hebben dan een oneindig grote ROM nodig (en teller) die steeds eenzelfde reeks instructies herhalen.
- Slimmer is om de teller opnieuw te laten beginnen op een bepaald punt. We moeten **springen** in het programma. Dit kan elegant worden opgelost door de PC te laden met een getal, waar vanaf de teller opnieuw moet beginnen. We noemen zo'n getal een **adres**.
- In feite is het inbouwen van een sprongopdracht geen moeilijke klus. De ROM krijgt een extra uitgang die naar een sturingang gaat op de teller, de zogenaamde *ldpc*-ingang. Het benodigde adres wordt ook in de ROM opgeslagen.

Derde versie microprocessor

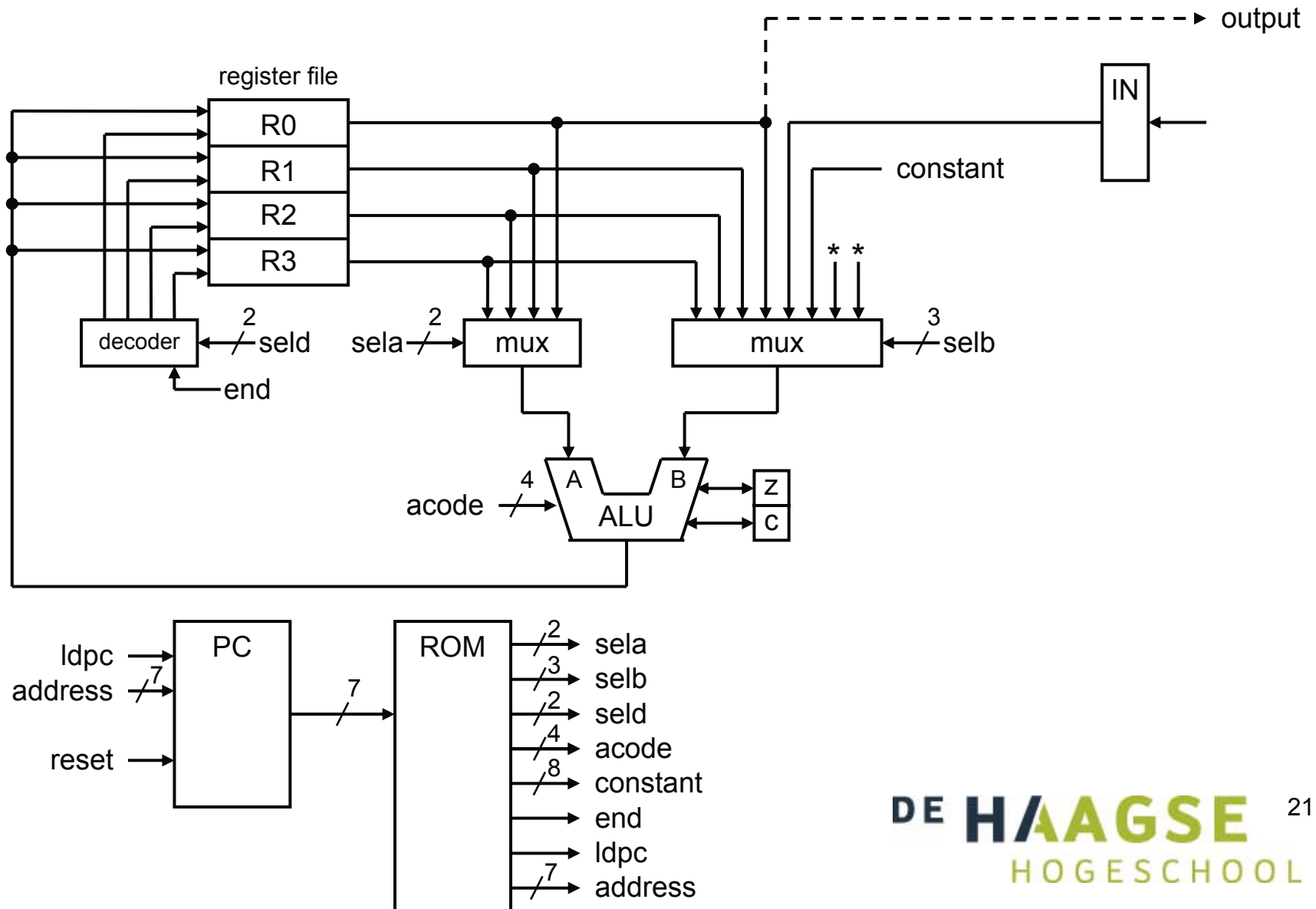

Conditioneel springen

- We kunnen het nog interessanter maken door te springen als er een bepaalde conditie voorkomt, bijvoorbeeld het resultaat van de laatste berekening is nul (Z-flag = 1).
- We kunnen dan beslissingen maken, bv: als $R0 = R2$, dan
- We gebruiken hiervoor de flags en een nieuw stukje logica, dat de load-ingang van de teller aanstuurt.
- Noot: het engelse woord voor springen is *jump*. Het woord *branch* wordt veel gebruikt, dit betekent vertakken.


Beslissen

- Alle beslissingen zoals $A = B$ of $A > B$ kunnen worden omgewerkt naar een aftrekoperatie en een test op de flags.

$A \neq B$	$(A - B) \neq 0$	$Z = 0$
$A = B$	$(A - B) = 0$	$Z = 1$
$A \geq B$	$(A - B) \geq 0$	$C = 0$
$A < B$	$(A - B) < 0$	$C = 1$
$A > B$	$(A - B) > 0$	$C + Z = 0$
$A \leq B$	$(A - B) \leq 0$	$C + Z = 1$


- Het resultaat van de aftrekoperatie wordt *niet* opgeslagen; alleen de flags worden aangepast. Het betreft hier *unsigned* getallen.

Vierde versie microprocessor

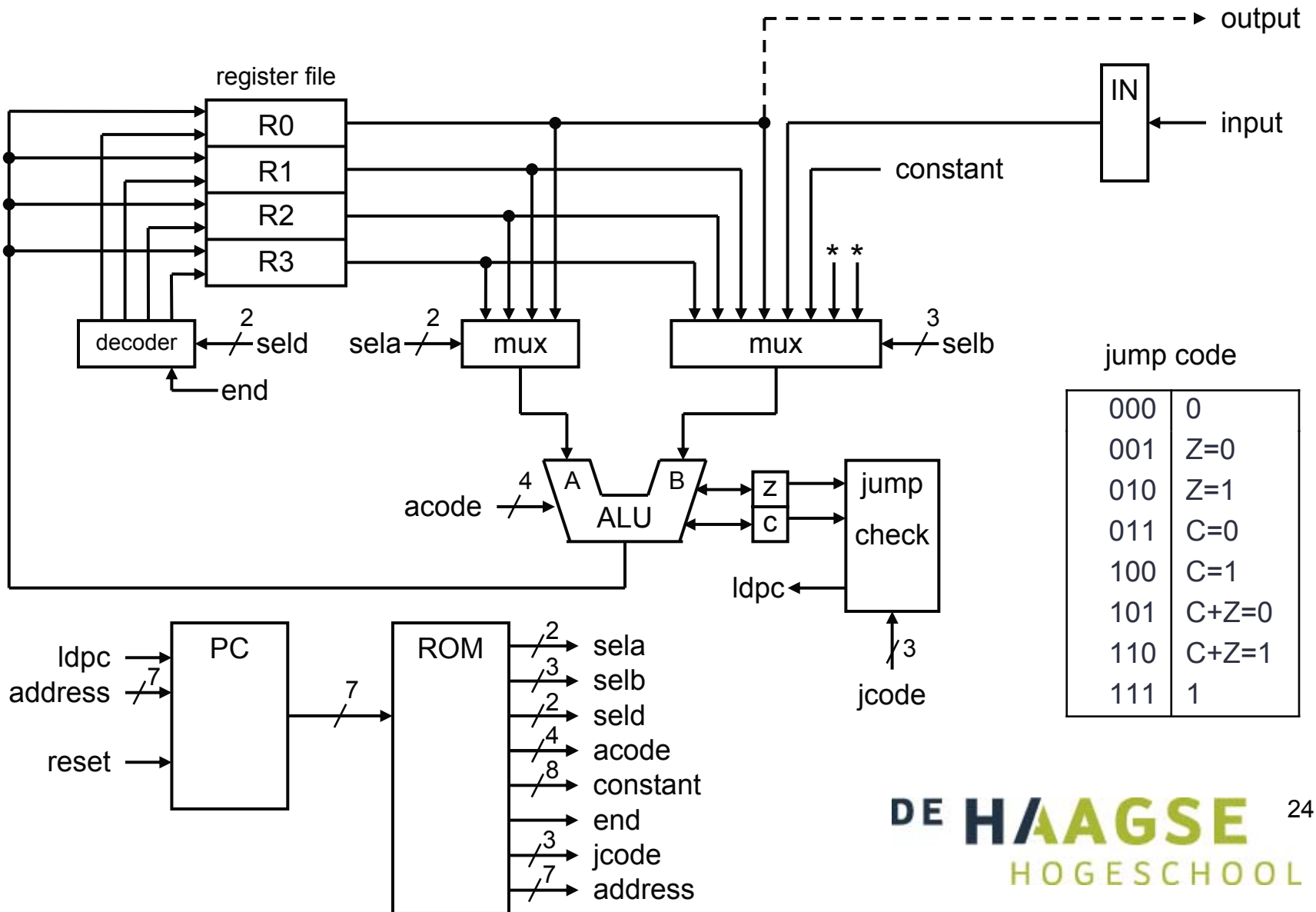

Instructieformaat

 - De bitpatronen die de instructies vormen zijn 30 bits breed.
- In totaal zijn er 128 instructies mogelijk (adres is 7 bits).
- De complete ROM beslaat dan 3840 bits aan data.
- Hieronder het instructieformaat:



VHDL-code – register file

```
-- The Register File contains four registers and Loads a
-- specified register if the enable is active.
regfile : process (clk, areset, enr0, enr1, enr2, enr3) is
begin
    if areset = '1' then
        reg0 <= data_zeros;
        reg1 <= data_zeros;
        reg2 <= data_zeros;
        reg3 <= data_zeros;
    elsif rising_edge(clk) then
        if enr0 = '1' then reg0 <= alu_result; end if;
        if enr1 = '1' then reg1 <= alu_result; end if;
        if enr2 = '1' then reg2 <= alu_result; end if;
        if enr3 = '1' then reg3 <= alu_result; end if;
    end if;
end process regfile;
```

VHDL-code – decoder

```
-- Selection of the register to write back the result.
decoderd : process (seld, en_d) is
begin
    enr0 <= '0';
    enr1 <= '0';
    enr2 <= '0';
    enr3 <= '0';
    if en_d = '1' then
        case seld is
            when "00" => enr0 <= '1';
            when "01" => enr1 <= '1';
            when "10" => enr2 <= '1';
            when "11" => enr3 <= '1';
            when others => null;
        end case;
    end if;
end process decoderd;
```

VHDL-code – multiplexer A

```
-- Selection of the A input of the ALU
muxa : process (sela, reg0, reg1, reg2, reg3) is
begin
    case sela is
        when "00" => muxaout <= reg0;
        when "01" => muxaout <= reg1;
        when "10" => muxaout <= reg2;
        when "11" => muxaout <= reg3;
        when others => null;
    end case;
end process muxa;
```

VHDL-code – multiplexer B

```
-- Selection of the B input of the ALU
muxb : process (selb, reg0, reg1, reg2, reg3, input, const) is
begin
    case selb is
        when "000" => muxbout <= reg0;
        when "001" => muxbout <= reg1;
        when "010" => muxbout <= reg2;
        when "011" => muxbout <= reg3;
        when "100" => muxbout <= input;
        when "101" => muxbout <= const;
        --when "110" => muxaout <= (others => '-');
        --when "111" => muxaout <= (others => '-');
        when others => muxbout <= (others => '-');
    end case;
end process muxb;
```

VHDL-code – flags

*-- The Zero and Carry flags. They are really flip-flops and
-- depend on the outcome of the ALU result.*

```
flags : process (clk, areset) is
begin
    if areset = '1' then
        cflag <= '0';
        zflag <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
        cflag <= cupdate;
        zflag <= zupdate;
    end if;
end process flags;
```

VHDL-code – ALU (part I)

```
alu : process (acode, muxaout, muxbout, zflag, cflag) is
variable alu_result_int : data_type1;
variable z_int, c_int : std_logic;
begin
    alu_result_int := (others => '0');
    z_int := zflag;
    c_int := cflag;
    case acode is
        when alu_nop =>
            alu_result_int := '0' & muxbout;
        when alu_passb =>
            alu_result_int := '0' & muxbout;
        when alu_add =>
            alu_result_int := ('0' & muxaout) + ('0' & muxbout) + (" " & cflag);
            c_int := alu_result_int(8);
        when alu_sub =>
            alu_result_int := ('0' & muxaout) + ('0' & not muxbout) +
                (" " & not cflag);
            c_int := not alu_result_int(8);
        when alu_and =>
            alu_result_int := '0' & (muxaout and muxbout);
        when alu_or =>
            alu_result_int := '0' & (muxaout or muxbout);
```

VHDL-code – ALU (part II)

```
when alu_exor =>
    alu_result_int := '0' & (muxaout xor muxbout);
when alu_notb =>
    alu_result_int := '0' & (not muxbout);
when alu_shlb =>
    alu_result_int := muxbout & '0';
    c_int := alu_result_int(8);
when alu_shrb =>
    alu_result_int := "00" & muxbout(7 downto 1);
    c_int := muxbout(0);
when alu_rolb =>
    alu_result_int := muxbout & cflag;
    c_int := alu_result_int(8);
when alu_rorb =>
    alu_result_int := '0' & cflag & muxbout(7 downto 1);
    c_int := muxbout(0);
when alu_wrfb =>
    alu_result_int := ('0' & muxbout);
    c_int := alu_result_int(0);
    z_int := alu_result_int(1);
```


VHDL-code – ALU (part III)

```
    when alu_wrfb =>
        alu_result_int := ('0' & muxbout);
        c_int := alu_result_int(0);
        z_int := alu_result_int(1);
    when alu_rdf =>
        alu_result_int := (0 => cflag, 1 => zflag, others => '0');
    when others =>
        alu_result_int := ('0' & muxbout);
end case;
if acode /= alu_rdf and acode /= alu_wrfb and acode /= alu_nop then
    if alu_result_int(7 downto 0) = data_zeros then
        z_int := '1';
    else
        z_int := '0';
    end if;
end if;
alu_result <= alu_result_int(7 downto 0);
zupdate <= z_int;
cupdate <= c_int;
end process alu;
```

VHDL-code – jump checker

```
-- The Conditional Jump Checker. This process determines if
-- a certain condition is met and sets the PC Load signal accordingly.
jumpcheck : process (jcode, zflag, cflag) is
begin
    case jcode is
        when jump_jn => ldpc <= '0';
        when jump_jnz => ldpc <= not zflag;
        when jump_jz => ldpc <= zflag;
        when jump_jnc => ldpc <= not cflag;
        when jump_jc => ldpc <= cflag;
        when jump_jncz => ldpc <= not (cflag or zflag);
        when jump_jcz => ldpc <= cflag or zflag;
        when jump_j => ldpc <= '1';
        when others => null;
    end case;
end process jumpcheck;
```

VHDL-code – program counter

```
-- The Program Counter. It can be Loaded which
-- effectively jumps to another program Location.
-- Program starts a address 0 on a reset.
regpc : process (clk, areset) is
begin
    if areset = '1' then
        pc <= address_zeros;
    elsif rising_edge(clk) then
        if ldpc = '1' then
            pc <= address;
        else
            pc <= pc + 1;
        end if;
    end if;
end process regpc;
```

VHDL-code – ROM decoding

```
-- Instruction ROM decoding is nothing more than rewiring
-- the instruction bits to the control inputs. Only VHDL
-- makes such a trouble to do this the simple way...
instr_rom : process (pc) is
begin
    sela    <= rom(to_integer(pc))(29 downto 28);
    selb    <= rom(to_integer(pc))(27 downto 25);
    seld    <= rom(to_integer(pc))(24 downto 23);
    acode   <= rom(to_integer(pc))(22 downto 19);
    const   <= unsigned(rom(to_integer(pc))(18 downto 11));
    en_d    <= rom(to_integer(pc))(10);
    jcode   <= rom(to_integer(pc))(9  downto 7);
    address <= unsigned(rom(to_integer(pc))(6  downto 0));
end process instr_rom;
```

VHDL-code – ROM table

```
subtype instr_type is std_logic_vector (29 downto 0);
type rom_table is array (0 to 127) of instr_type;
-- Program ROM starts here
constant rom : rom_table := (
    "--101000001000011011000-----", -- Load R0 with constant 13
    "--101010001000010111000-----", -- Load R1 with constant 11
    "--101100001000000001000-----", -- Load R2 with constant 0
    "--101110001000000001000-----", -- Load R3 with constant 0
    "01101--0011000000000000-----", -- Compare R1 with constant -
    "-----00000000000000100001011", -- Jump if equal (R1 == 0) to
    -- address 11
    "00101001100-----000000-----", -- Load flags with zeros
    "00010100010-----1000-----", -- Add: R2 := R2 + R0 + carry
    "111011100100000000001000-----", -- Add: R3 := R3 + 0 + carry
    "011010100110000000011000-----", -- Sub: R1 := R1 - 1
    "-----0000-----01110000100", -- Jump to address 4
    "--010000001-----1000-----", -- Load R0 with contents of R2
    "-----0000-----01110001100", -- Jump to address 12 (itself)
    others => "-----"); -- Rest is don't care
```

Software

- De microprocessor is nu gereed, dat wil zeggen: de hardware is af.
- Om het systeem nu te gebruiken moeten de bitpatronen van de instructies in de ROM worden vastgelegd.
- Deze ROM is eventueel te herprogrammeren (PROM, Flash-ROM, ...) waardoor het systeem een andere functie uitvoert.
- De *hardware*-ontwikkeling wordt nu verlaten en gaat nu over in *software*-ontwikkeling.

Voorbeeld vermenigvuldigen

- Vermenigvuldigen kan ook door herhaald optellen:

```
uitkomst := 0;  
for i := 1 to 11 do  
    uitkomst := uitkomst + 13;  
end for;
```

- Omzetten naar variabelen en while-lus met een afteller:

```
a := 13; b := 11;  
uitkomst := 0;  
while (b ≠ 0) do  
    uitkomst := uitkomst + a;  
    b := b - 1;  
end while;
```

Omzetten naar registers

- Merk op de een 8x8 bit vermenigvuldiging een 16 bit resultaat oplevert. Het resultaat moet in twee registers worden opgeslagen/bewerkt.
- Omzetten naar registers:

```
R0 := 13; R1 := 11;
R3\R2 := 0;           // 16-bit result
while (R1 ≠ 0) do
    R3\R2 := R3\R2 + R0;
    R1 := R1 - 1;
end while;
```

 

Aanpassen while-lus

- De while-lus moet worden aangepast aan de hardware, dus testen en springen. Testen gebeurt op de inverse relationele operator.

```
R0 := 13;
R1 := 11;
R3\R2 := 0;
opnieuw: if (R1 = 0) goto klaar;
           R3\R2 := R3\R2 + R0;
           R1 := R1 - 1;
           goto opnieuw;
klaar:   goto klaar;
```

Multibyte-optelling

- Het resultaat wordt in twee registers (R3, R2) opgeslagen. Daar moet de inhoud van register R0 bij opgeteld worden. Dat moet in twee optel-slagen.



Compleet programma

- De test op 0 moet gesplitst worden in twee instructies: één die de Z-flag op 1 zet (als het resultaat 0 is) en één die conditioneel springt (de PC wordt geladen met een adres) als de Z-flag 1 is.

```
R0 := 13;
R1 := 11;
R2 := 0;   R3 := 0;
opnieuw: zero := (R1 - 0) = 0;           // set/reset Z flag
           if zero = 1 goto klaar;       // test Z flag
           carry := 0;
           R2 := R2 + R0 (+ carry);       // compute low byte
           R3 := R3 + 0 (+ carry);        // compute high byte
           R1 := R1 - 1;
           goto opnieuw;
klaar:   goto klaar;
```


Stappenplan

- Het programma wordt dan:

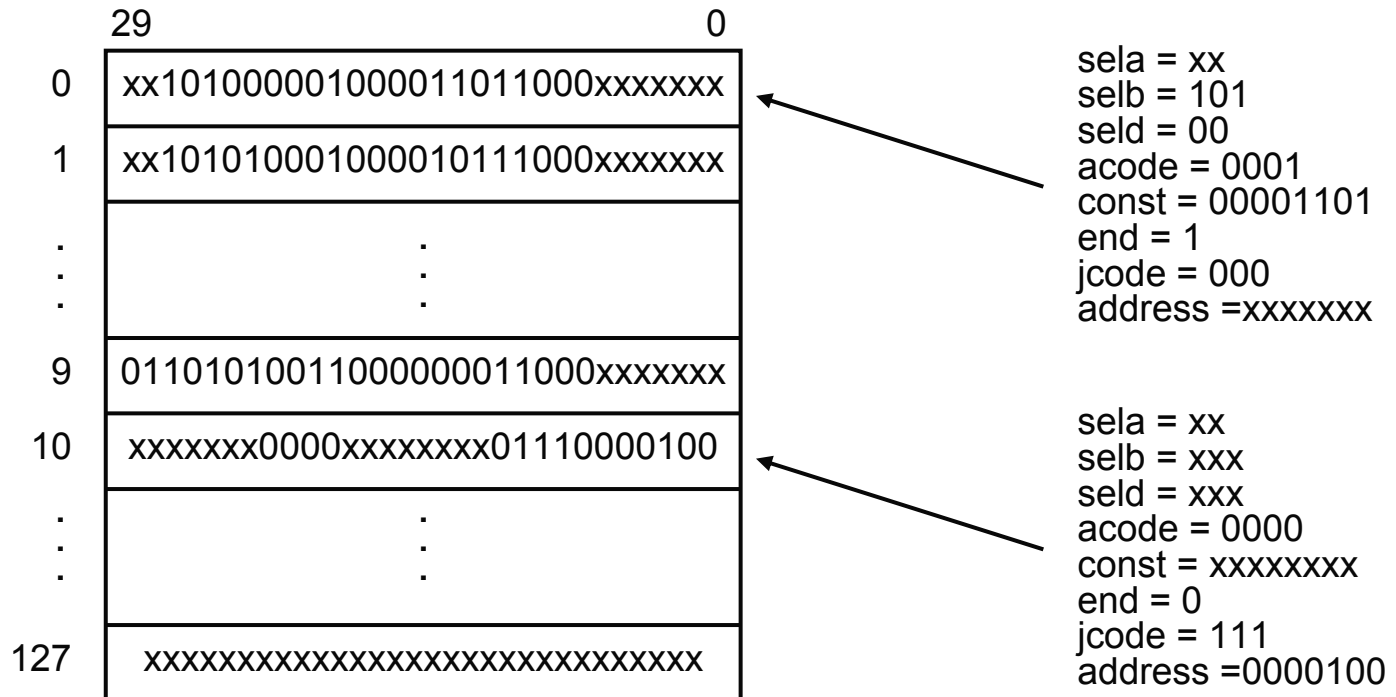- 0: laad register 0 met de constante 13
- 1: laad register 1 met de constante 11 (teller)
- 2: laad register 2 met de constante 0 (lage byte uitkomst)
- 3: laad register 3 met de constante 0 (hoge byte uitkomst)
- 4: is register 1 al 0 (zero flag = 1)?
- 5: als ja, dan spring naar stap 11 (programma klaar)
- 6: zet de carry flag op 0
- 7: verwerk lage byte ($R2 + R0 + \text{carry}$)
- 8: verwerk hoge byte ($R3 + 0 + \text{carry}$)
- 9: verlaag de teller (register 1) met 1
- 10: spring naar stap 4
- 11: plaats de uitkomst op de uitgang (alleen lage byte)
- 12: spring naar stap 12 (wacht voor altijd)

Instructie-ROM

- De instructies van de vorige slide moeten in bitpatronen worden omgezet waarmee het datapad van de processor te besturen is. Deze bitpatronen moeten in de ROM geplaatst worden.



Programma in assembler

- Het programma in *assembler-taal*:


```
0:  ld    R0,#13      ; load multiplicand (constant 13)
1:  ld    R1,#11      ; load multiplier (constant 11)
2:  ld    R2,#0       ; clear result registers
3:  ld    R3,#0       ; or use ld R3,R2
4:  cmp   R1,#0       ; is multiplier already 0 ?
5:  je    @11         ; yes it is, so jump!
6:  ld    F,#0        ; clear the flags (clears carry)
7:  add   R2,R2,R0    ; add multiplicand (low byte)
8:  add   R3,R3,#0    ; process carry in high byte
9:  sub   R1,R1,#1    ; multiplier one off
10: jmp   @4          ; and again
11: ld    R0,R2       ; result to output*
12: jmp   @12         ; hold your horses!
```

Uitleg mnemonics en operands

- De mnemonics en operands:

ld	Load register with register or constant
cmp	Compare register with register or constant (subtract)
je	Jump to address if equal (Z-flag = 1)
add	Add register/constant to register
sub	Subtract register/constant from register
jmp	Jump to address (always, unconditionally)
#	Constant value (ld, add, sub, cmp)
Rx	Register X (ld, add, sub, cmp)
@	Address (je, jmp)
F	Flags

Simulatieresultaat voorbeeld

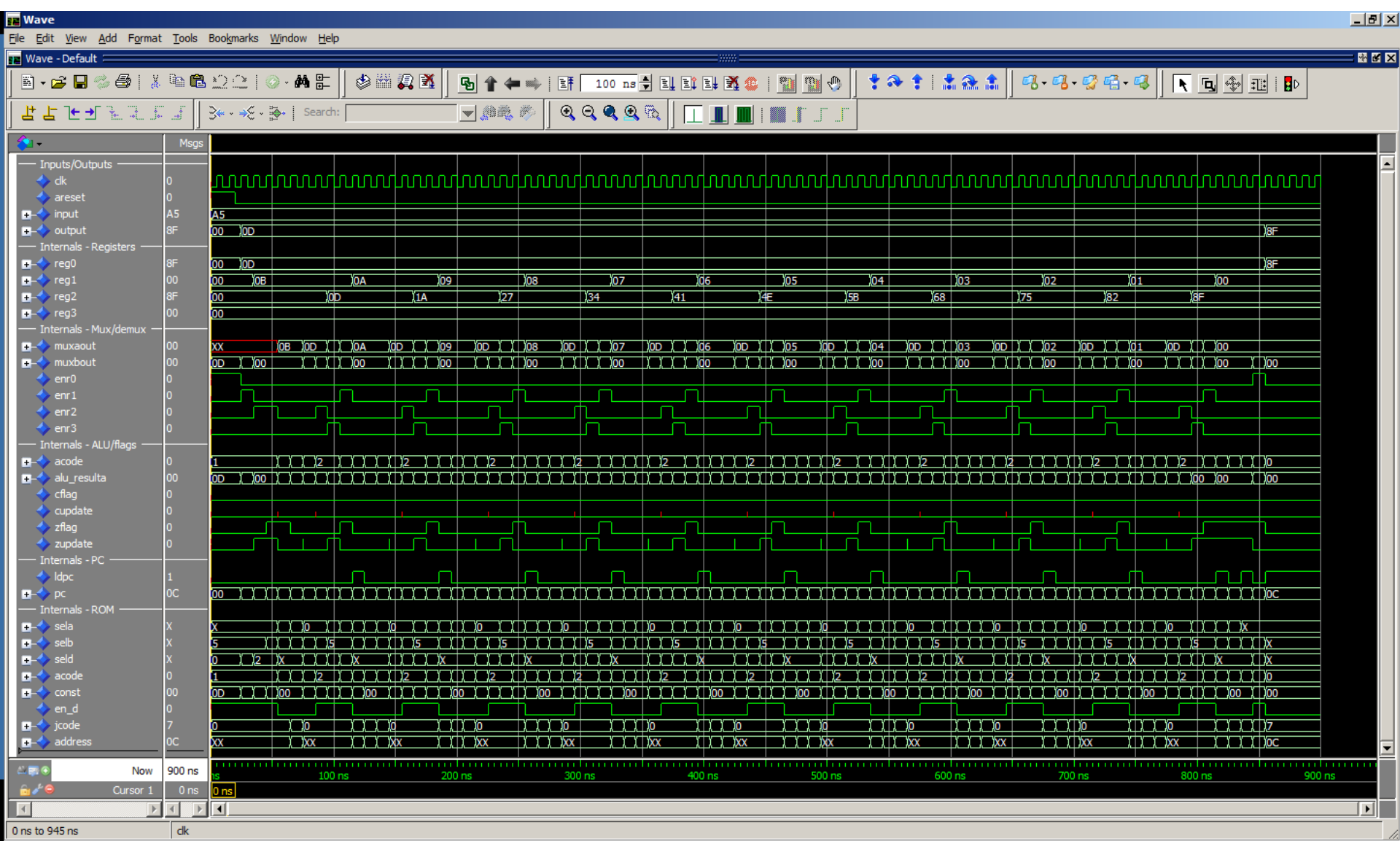

Opgaven

- Stel dat het voorbeeldprogramma niet vanaf adres 0 geplaatst is, maar vanaf adres 5 (het programma zelf blijft ongewijzigd). Kan het programma daar zomaar “neergezet” worden? Motiveer.
- In het programma wordt direct na de twee add-instructies een sub-instructie uitgevoerd. Maar de add- en sub-instructies verwerken ook de carry-flag. Moet dan vóór de sub-instructie de flags niet gewist worden?
- De instructie `not Rx, #const` “bestaat” niet. Is deze instructie wel te maken?
- Stel dat er helemaal geen not-instructies zouden bestaan. Kan dan toch de NOT-operatie worden uitgevoerd/verwerkt? (ja dat kan). Motiveer.

Instructies

- Op de volgende slides worden de instructies in tabelvorm weergegeven. De instructies beginnen met een *mnemonic* en worden gevolgd door eventuele *operands*.

Instructie	Flags	Commentaar
ld Rx,#const	Z C	Laad Rx met de constante #const
ld Rx,Ry	Z C	Laad Rx met inhoud Ry
ld Rx,F	-	Laad Rx met flags
ld F,Rx	Z C	Laad Flags met Rx
ld Rx,IN	Z C	Laad Rx met externe input
nop	-	No operation

Instructies

Instructie	Flags	Commentaar
and Rx,Ry,Rz	Z	Logische AND: Rx := Ry AND Rz
or Rx,Ry,Rz	Z	Logische OR: Rx := Ry OR Rz
exor Rx,Ry,Rz	Z	Logische EXOR: Rx := Ry EXOR Rz
not Rx,Ry	Z	Logische NOT: Rx := NOT Ry
and Rx,Ry,#const	Z	Logische AND: Rx := Ry AND #const
or Rx,Ry,#const	Z	Logische OR: Rx := Ry OR #const
exor Rx,Ry,#const	Z	Logische EXOR: Rx := Ry EXOR #const

Instructies

Instructie	Flags	Commentaar
shl Rx,Ry	Z C	Logische schuif links: $Rx := SHL Ry$
shr Rx,Ry	Z C	Logische schuif rechts: $Rx := SHR Ry$
rol Rx,Ry	Z C	Logisch roteren links: $Rx := ROL Ry$
ror Rx,Ry	Z C	Logisch roteren rechts: $Rx := ROR Ry$
add Rx,Ry,Rz	Z C	Optellen: $Rx := Ry + Rz + C$
add Rx,Ry,#const	Z C	Optellen: $Rx := Ry + \#const + C$
sub Rx,Ry,Rz	Z C	Aftrekken: $Rx := Ry - Rz - C$
sub Rx,Ry,#const	Z C	Aftrekken: $Rx := Ry - \#const - C$

Instructies

Instructie	Flags	Commentaar
cmp Rx,#const	Z C	Vergelijk: Rx - #const - C (resultaat niet opgeslagen)
cmp Rx,Ry	Z C	Vergelijk: Rx - Ry - C (resultaat niet opgeslagen)
j/jmp @adres	-	Spring naar adres @adres
jz/je @adres	-	Spring naar adres @adres als Z = 1 (=)
jnz/jne @adres	-	Spring naar adres @adres als Z = 0 (≠)
jc/jl @adres	-	Spring naar adres @adres als C = 1 (<)
jnc/jge @adres	-	Spring naar adres @adres als C = 0 (≥)
jcz/jle @adres	-	Spring naar adres @adres als C+Z = 1 (≤)
jncz/jg @adres	-	Spring naar adres @adres als C+Z = 0 (>)

Opgave

- Ontwerp een programma dat de input eenmaal inleest en het aantal enen bepaalt in de ingelezen input. Hieronder is de pseudocode gegeven.

```
R3 := 0;           // result
R1 := 8;          // counter
R2 := input;      // read input once
do               // loop
    R2 := shr(R2); // shift right R2, low ...
                  // ... bit in carry
    R3 := R3 + 0 + carry; // add carry
    R1 := R1 - 1;      // ...
while (R1 ≠ 0);     // as long as R1 ≠ 0
```

ALU instructietabel

acode	instr	flags	Comment
0000	nop	-	no operation (flags untouched)
0001	pass B	Z C	pass (B branch), Z and C affected
0010	add	Z C	arithmetic addition, Z and C affected
0011	sub	Z C	arithmetic subtraction, Z and C affected
0100	and	Z	logical AND, Z affected
0101	or	Z	logical OR, Z affected
0110	exor	Z	logical EXOR, Z affected
0111	not B	Z	logical NOT (B branch), Z affected
1000	shl B	Z C	logical shift left (B branch), Z and C affected
1001	shr B	Z C	logical shift right (B branch), Z and C affected
1010	rol B	Z C	rotate left through C (B branch), Z and C affected
1011	ror B	Z C	rotate right through C (B branch), Z and C affected
1100	wrf B	Z C	write flags (B branch), Z and C affected
1101	rdf	-	read flags (flags untouched)
1110	-	-	Reserved
1111	-	-	reserved

Jump tabel - Mux/decoder tabellen

jcode	test	flags	name	alt	comment
000	false	0	jn	jn	Jump never
001	≠	Z=0	jnz	jne	Jump not zero/jump not equal
010	=	Z=1	jz	je	Jump zero/jump equal
011	≥	C=0	jnc	jge	Jump not carry/jump greater or equal
100	<	C=1	jc	jl	Jump carry/jump less
101	>	C+Z=0	jncz	jg	Jump not carry or zero/jump greater
110	≤	C+Z=1	jcز	jle	Jump carry or zero/jump less or equal
111	true	1	j	jmp	Jump (always)

sela	select
00	R0
01	R1
10	R2
11	R3

selb	select
000	R0
001	R1
010	R2
011	R3
100	IN
101	constant
110	*
111	*

seld	select
00	R0
01	R1
10	R2
11	R3

Literatuur

- Digital System Design with VHDL – Mark Zwoliński, 2nd Ed, 2004
- Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design – Stephen Brown, 3rd Ed, 2009
- Digital Logic and Computer Design, M. Morris Mano

Op Internet is genoeg te vinden over het ontwerpen/beschrijven van een microprocessor.
Een paar voorbeelden:

- <http://opencores.org/usercontent/doc,1262702554>
- <http://people.tamu.edu/~akshiddayal/468/MIPS-Implementation.pdf>
- <http://www.nt-nv.fh-koeln.de/Labor/VhdlEnglish/Kap8/k832.html>
- <http://www.applelogic.org/Processors.html>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Status_register



Academie voor Technology, Innovation &
Society Delft
Academie voor ICT & Media

De Haagse Hogeschool, Delft
+31-15-2606311
J.E.J.opdenBrouw@hhs.nl
www.dehaagsehogeschool.nl

DE HAAGSE
HOGESCHOOL