



DIGTEC/2021-2022

Jesse op den Brouw

DIGTEC

Toestandsmachines

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Toestandsmachines

- Logische circuits kunnen verdeeld worden in twee groepen:
- combinatorische logica
 - uitgangen zijn alleen afhankelijk van de huidige ingangswaarden.
- sequentiële logica
 - uitgangen zijn afhankelijk van de huidige ingangswaarden en van een waarden van flipflops.

Toestandsmachines


- Er zijn twee typen sequentiële schakelingen:
- Synchron
 - Een kloksignaal dient als referentie voor alle acties binnen het systeem.
- Asynchron
 - Er is geen kloksignaal aanwezig. Acties worden veroorzaakt door (eerdere) acties binnen het systeem.
- Synchrone systemen zijn eenvoudiger te ontwerpen dan asynchrone systemen.

Toestandsmachines

- Waarom kloksynchroon?
- Voordelen:
 - Eenvoudige timingverificatie.
 - Eenvoudige functionele verificatie.
 - Eenvoudige optimalisatie naar de kleinst mogelijke schakeling.
 - Eenvoudig ontwikkeltraject voor het ontwerpen en bouwen van een machine.
- Nadelen:
 - Hulpkloksignaal nodig.
 - Over het algemeen trager dan asynchrone schakelingen (kritieke pad).
 - Verbruikt meer energie dan asynchrone schakelingen

Toestandsmachines

 - Een voorbeeld van een synchroon systeem is een teller:




- Het register dient voor opslag van de (huidige) telstand.
- De opteller (+1) genereert de nieuwe telstand.
- tc geeft aan of de teller op de hoogste telstand staat.

Toestandsmachines

- Synchronen systemen worden gerealiseerd door middel van combinatorische logica en één of meer geheugenelementen.
- De geheugenelementen leggen de *huidige toestand* van het synchrone systeem vast.
- De ingangen, samen met de toestand, zorgen ervoor dat de toestand van het systeem verandert.
- De ingangen, samen met de toestand, zorgen ervoor dat de uitgangen een bepaalde waarde krijgen.

Toestandsmachines

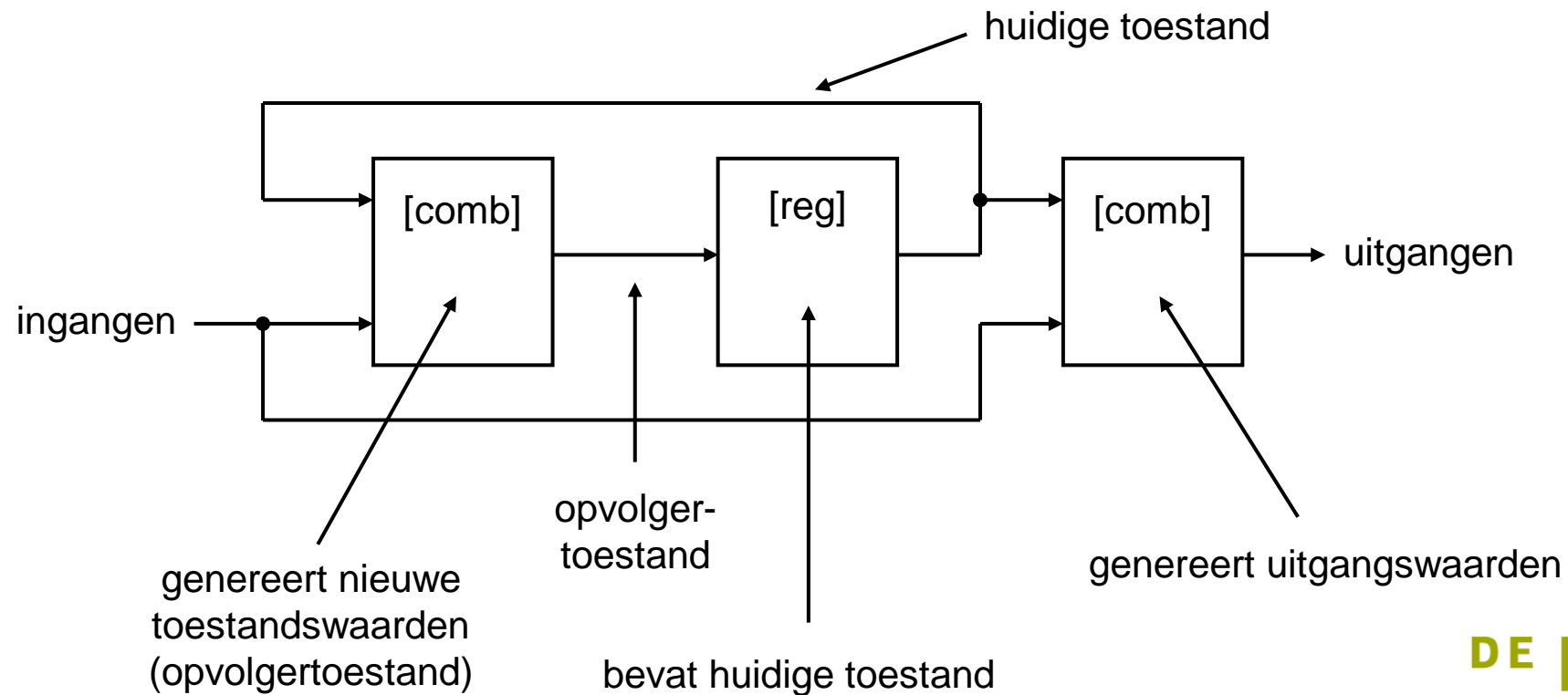- Hieronder de algemene structuur van een synchroon systeem.




Toestandsmachines

- Algemeen bezitten synchrone systemen toestanden en worden ze *toestandsmachines* genoemd.
- Daarnaast is het aantal toestanden *eindig*.
- Praktische synchrone systemen zijn dus eindige toestandsmachines.
- Een veelgebruikte naam in technische literatuur is *Finite State Machine* (FSM). Een andere term is *automaat* (automaton).
- Er zijn twee typen: Mealy- en Moore-machines.

Toestandsmachines

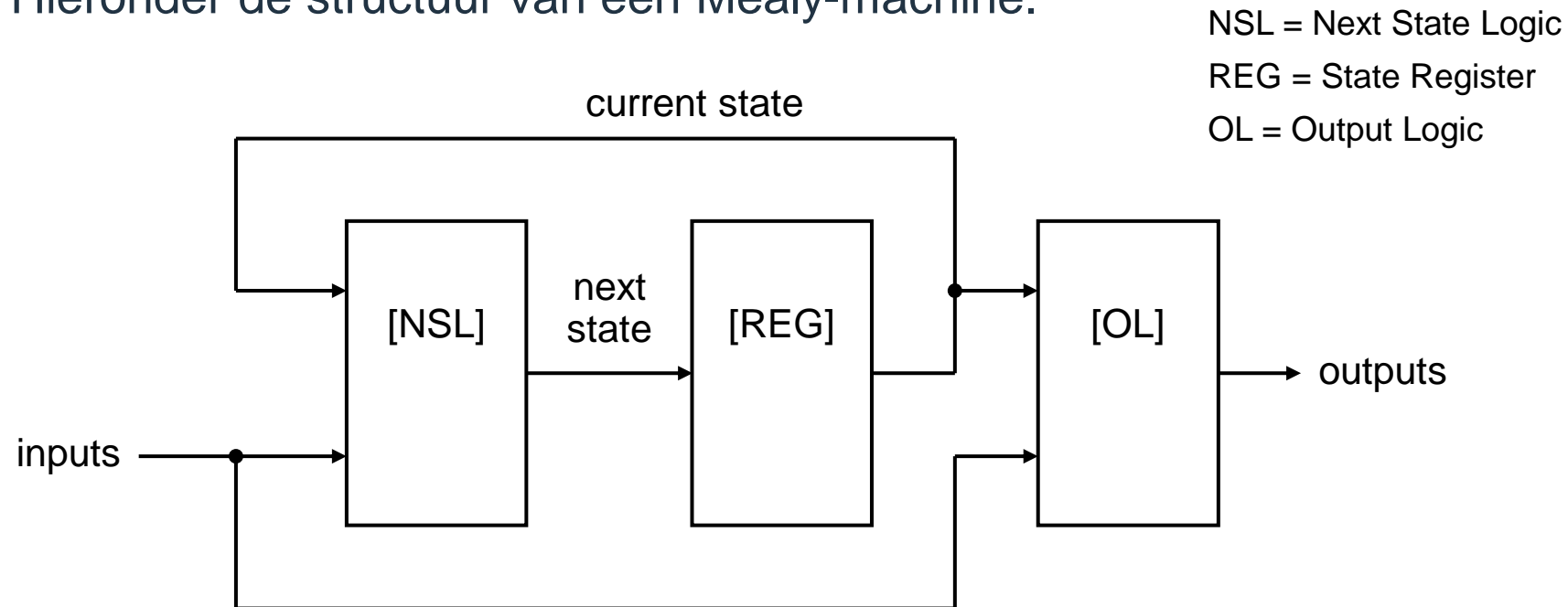
- Hieronder de structuur van een Mealy-machine.



- Bij een Mealy-machine zijn de uitgangen afhankelijk van de toestand van de machine én de ingangen.

Toestandsmachines

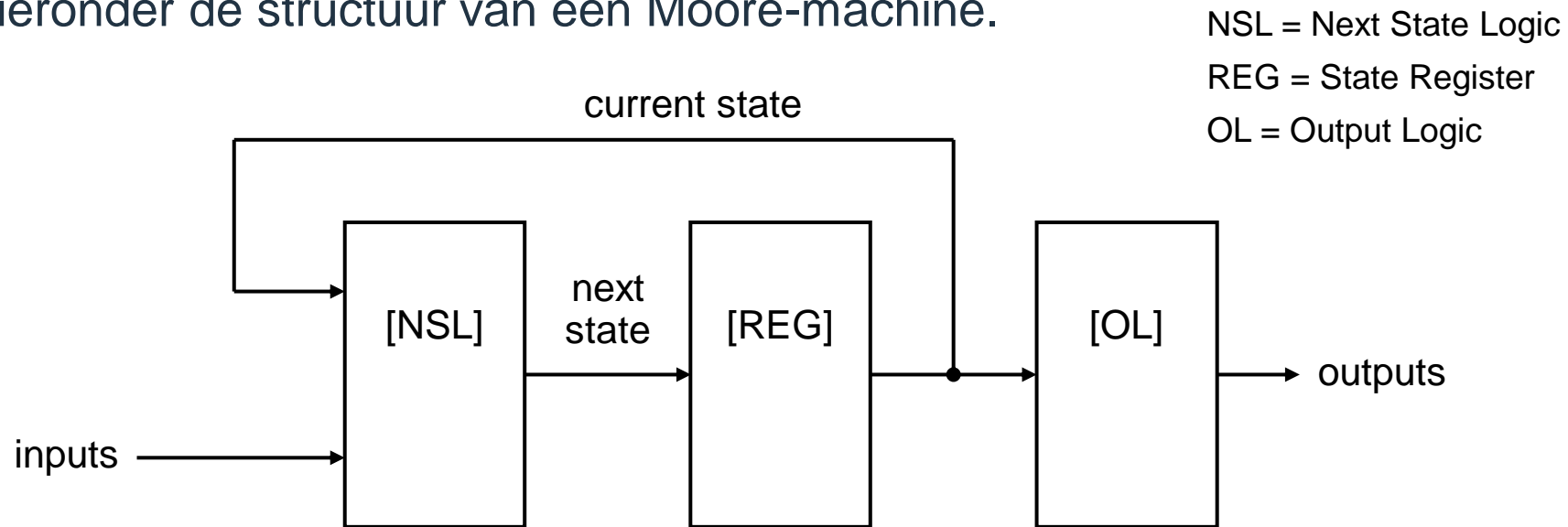- Hieronder de structuur van een Moore-machine.



- Bij een Moore-machine zijn de uitgangen alleen afhankelijk van de toestand van de machine. De Moore-machine is een vereenvoudiging van de Mealy-machine.

Toestandsmachines

- Om tot een toestandsmachine te komen, moeten de volgende stappen genomen te worden:

Opstellen van het toestandsdiagram

Opstellen van de toestandstabel

Kiezen van toestands codering

Opstellen van de opvolgertoestand- en uitgangstabellen

Functies voor opvolgertoestand en uitgangen opstellen



Realiseren van de schakeling met logica

Toestandsmachines

- De werking van een machine kan eenvoudig weergegeven worden met een toestandsdiagram.
- Het geeft aan wat de machine onder welke conditie gaat (moet gaan) doen.
- Een toestandsdiagram bestaat uit een aantal cirkels of bollen die de *toestanden* weergeven en pijlen die de overgangen en de *overgangscondities (transities)* van de ene naar de andere toestand aangeven.
- Er zijn twee beschrijvingswijzen, één voor Mealy-machines en één voor Moore-machines.


Toestandsmachines

 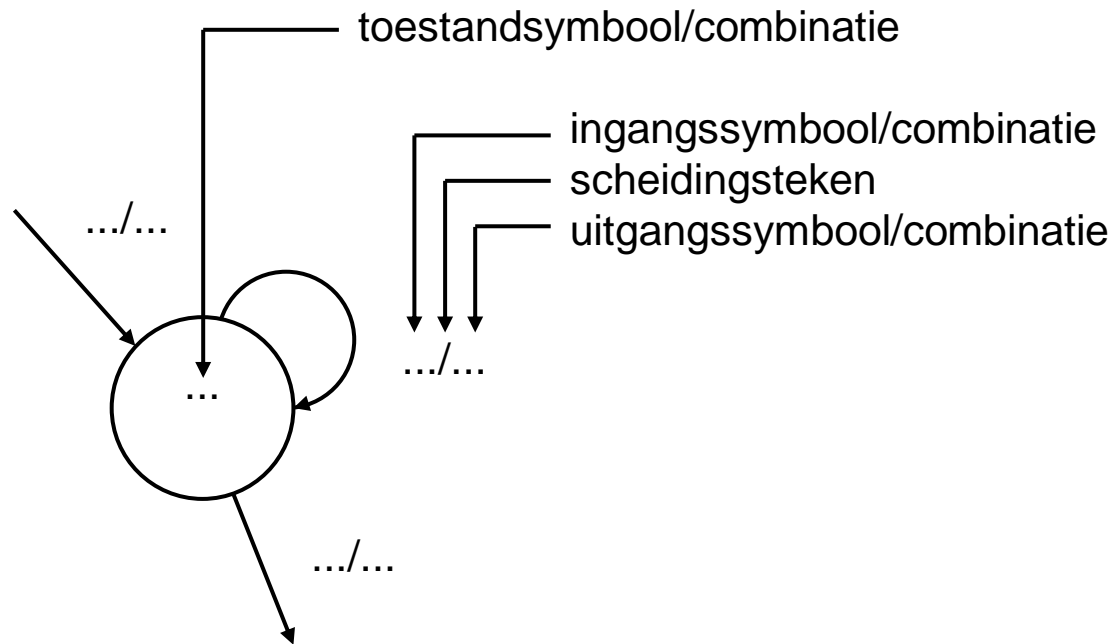- Bij Mealy worden bij de overgangscondities de uitgangswaarden naast de ingangswaarden geschreven, de toestand in de cirkel.



Toestandsmachines

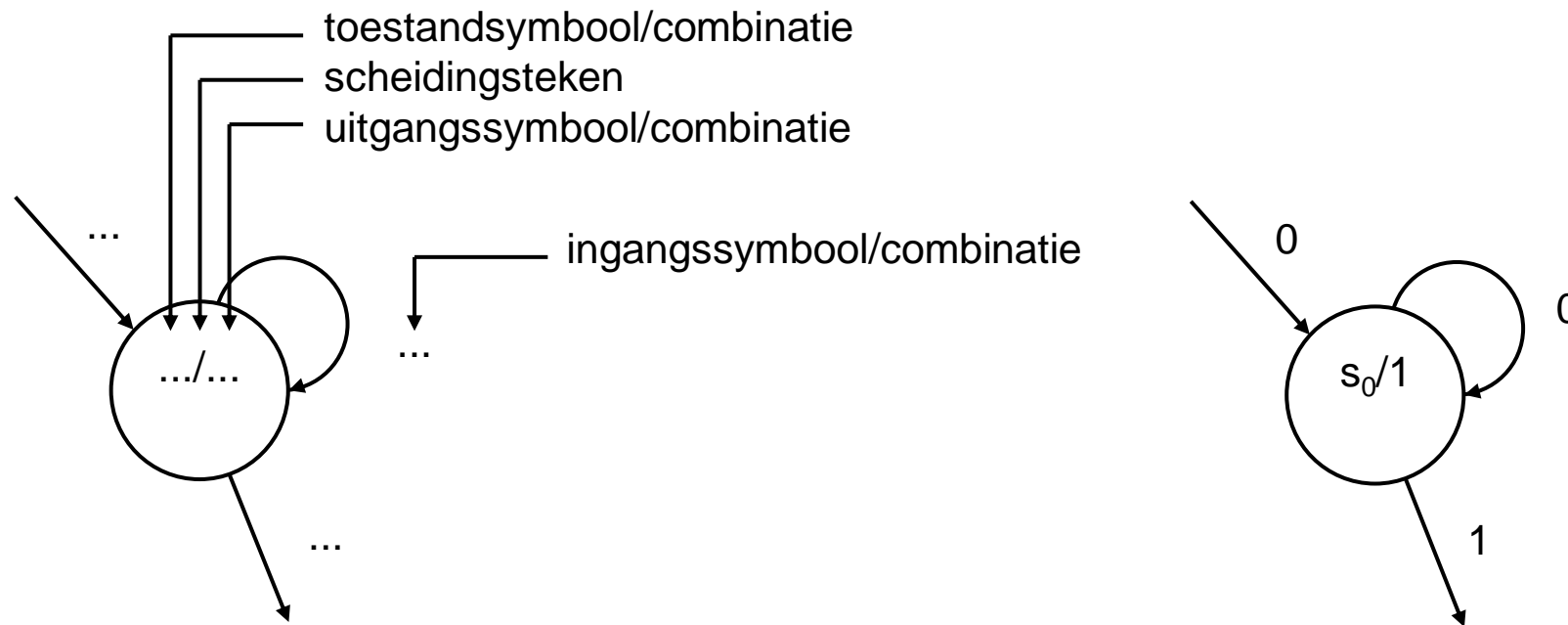- Bij Moore worden de uitgangswaarden naast de toestand geschreven, de ingangswaarden bij de overgangscondities.




Toestandsmachines

- Het ontwerpen een van toestandsdiagram (en dus de machine) begint bij het bepalen van het aantal toestanden dat nodig is en welke overgangsvoorwaarden nodig zijn.
- Dit volgt uit een (meestal) geschreven beschrijving.
- Hiervoor is geen vaste procedure. De ontwerper moet zelf bedenken wat de machine moet doen op basis van de beschrijving en goed nadenken over eventuele situaties die niet beschreven zijn.
- Er is altijd een begintoestand waar de machine in terecht komt na een reset-opdracht.

Toestandsmachines

- Het ontwikkelde toestandsdiagram moet *volledig* en *niet-tegenstrijdig* zijn.
- Voor elke ingangscombinatie moet een overgang beschreven zijn, voor elke uitgang moet een waarde gedefinieerd worden (don't cares zijn mogelijk).

ab/yz

 

wat moet er gebeuren als
ab = 10 of ab = 11?
wat is de waarde van z?


Toestandsmachines

- Als voorbeelden volgen nu een Mealy en een Moore-machine. Deze machines worden gebruikt tot en met de synthese.
- De Mealy-machine heeft één ingang, één uitgang en twee toestanden.



Toestandsmachines

 - De Moore-machine heeft twee ingangen, één uitgang en 3 toestanden. Merk op dat bij sommige overgangscondities don't cares gegeven zijn.




Toestandsmachines

- De toestandstabel van de Mealy-machine. Wordt veel gebruikt in literatuur.



toestand	opvolger		uitgang	
	0	1	0	1
s ₀	s ₀	s ₁	0	1
s ₁	s ₀	s ₁	0	0

Toestandsmachines

 

toestand	opvolger				uitgang
	00	01	10	11	
s_0	s_0	s_0	s_0	s_1	0
s_1	s_0	s_2	s_2	s_2	1
s_2	s_0	s_0	s_2	s_2	1

Toestandsmachines

- De volgende stap in het ontwerpproces is het toekennen van codecombinaties aan de toestanden.
- De toestanden moeten uniek gecodeerd worden dus bij n toestanden zijn tenminste $\lceil \log_2 n \rceil$ *toestandsbits* nodig.
- Voor elke toestandsbit is een flipflop nodig.
- De keuze van de codering is vrij te kiezen zolang deze voor elke toestand uniek is.
- Er kunnen meer flipflops gebruikt worden dan strikt noodzakelijk zijn.

Toestandsmachines

- Meest gebruikte coderingen zijn:
 - (zuiver) binaire telcode - voor tellers
 - Gray code - voor tellers (extra output logic)
 - One Hot - snelle systemen / systemen met veel flipflops (FPGA)
- Binaire telcode en Gray code gebruiken de minst aantal flipflops.
- One Hot code gebruikt voor elke toestand één flipflop.
 - De achterliggende gedachte is dat de omvang van de producttermen in de next state logic afneemt en hierdoor de maximale propagatietijd van de combinatoriek kleiner wordt.
 - Voordeel: veel don't cares, dus minimale logica.
 - Nadeel: veel niet-gebruikte codecombinaties.

Toestandsmachines

- Het aantal verschillende toestands coderingen wordt gegeven door

$$N_D = \frac{2^k!}{(2^k - n)!k!}$$

N_D : het aantal verschillende coderingen

n : het aantal toestanden

k : het aantal toestandsbits


- Als voorbeeld: voor een machine met drie toestandbits en vijf toestanden zijn 1120 verschillende coderingen mogelijk.
- Om de meest optimale codering te vinden, moeten alle combinaties onderzocht worden.

Toestandsmachines

- Nadat de toestandscodering bepaald is, worden de functies voor de opvolgertoestand (*next state equations*) en de uitgangen (*output equations*) afgeleid.
- Uit de toestandstabel wordt een waarheidstabel opgesteld (met van links naar rechts):
 - de toestandscoderingen gecombineerd met de ingangscombinaties
 - de opvolgertoestanden
 - de instesignalen voor de gebruikte flipflops (D, JK, SR, T)
 - de uitgangscombinaties
- Hier wordt alleen het gebruik van D-flipflops toegelicht.

Toestandsmachines

 - Er zijn slechts twee toestanden dus één flipflop is genoeg om unieke codes toe te kennen. Toestand s_0 wordt gecodeerd met 0 en s_1 met 1.



Q^n	i^n	Q^{n+1}	D^n	u^n
0	0	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	1	0

Toestandsmachines


- Uit de waarheidstabel volgt direct de functie voor de toestanden:

$$D^n = i^n$$

- Ook is direct de functie voor de uitgang op te schrijven:

$$u^n = \overline{Q}^n \cdot i^n = [\overline{Q} \cdot i]^n$$

- Het schema is:

 

Toestandsmachines

- De Moore-machine heeft drie toestanden. Er zijn twee flipflops nodig om de toestanden te coderen. Een voor de hand liggende code is:

$$s_0 = 00$$

$$s_1 = 01$$

$$s_2 = 10$$

- De combinatie 11 wordt niet gebruikt. *De machine heeft ongebruikte toestanden.*
- Aangezien de machine twee ingangen en twee toestandsbits heeft, zal de waarheidstabel uit 16 regels bestaan.

Toestandsmachines

	Q_1^n	Q_0^n	x^n	y^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	D_1^n	D_0^n	z^n
s_0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	1	0	1	0	1	0
s_1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	0	1	0	1	1	0	1	0	1
	0	1	1	0	1	0	1	0	1
	0	1	1	1	1	0	1	0	1
s_2	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	1	0	1	1	1	0	1	0	1
}	1	1	0	0	-	-	-	-	-
	1	1	0	1	-	-	-	-	-
	1	1	1	0	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	-	-	-	-	-

niet gebruikt

Toestandsmachines

- De Karnaughdiagrammen:

xy	Q_1Q_0				
	00	01	11	10	Q_1^+
00	0	0	-	0	
01	0	1	-	0	
11	0	1	-	1	
10	0	1	-	1	

xy	Q_1Q_0				
	00	01	11	10	Q_0^+
00	0	0	-	0	
01	0	0	-	0	
11	1	0	-	0	
10	0	0	-	0	


Toestandsmachines

- De volgende functies worden gevonden:

$$D_1^n = Q_1^n \cdot x^n + Q_0^n \cdot y^n + Q_0^n \cdot x^n$$

$$D_0^n = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} \cdot x^n \cdot y^n$$

$$Z^n = Q_1^n + Q_0^n$$

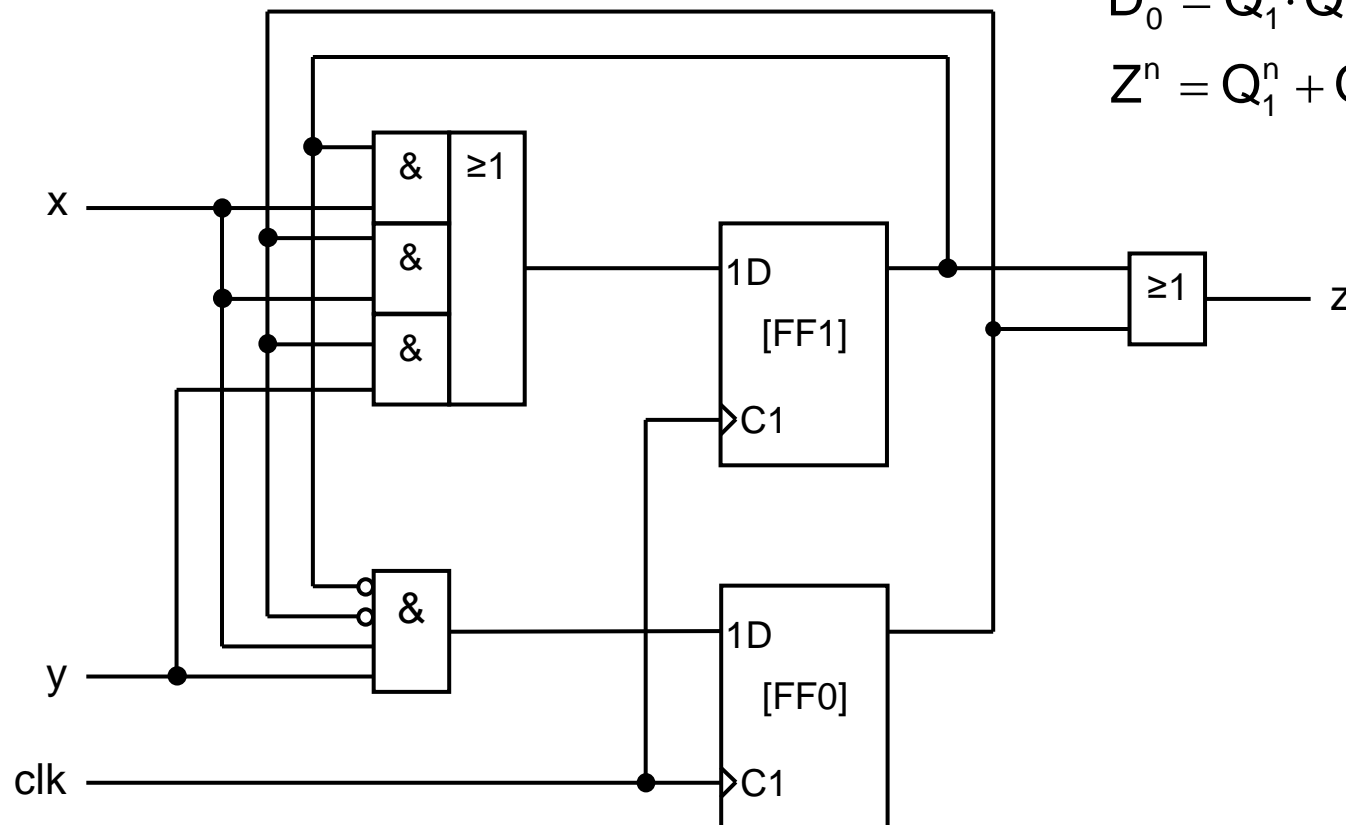

Toestandsmachines


- Eén toestand is niet gebruikt: $Q_1Q_0 = 11$.
- Wat doet de machine als deze per ongeluk in de ongebruikte toestand terecht komt?
- Na onderzoek van de toestandsfuncties komt er de volgende functietabel uit (als $Q_1Q_0 = 11$):

x	y	naar	z
0	0	s_0	1
0	1	s_2	1
1	0	s_2	1
1	1	s_2	1

De uitgang van de schakeling blijft 1!

Toestandsmachines

 
- Het volledige toestandsdiagram is (na uitwerking toestandsfuncties):



- Het is dus te voorspellen wat de machine gaat doen in ongebruikte toestanden.

Toestandsmachines

 - Het vinden van de toestandfuncties bij one-hot is eenvoudig.
- In toestand s_i : bekijk alle overgangen van toestanden naar s_i . Elke overgang levert een productterm voor de functie van s_i . De som van deze producttermen is de functie voor s_i .



$$D_i^n = Q_k \cdot x + Q_i \cdot x + Q_j \cdot \bar{x}$$

Toestandsmachines

- De keuze van de codering heeft directe consequenties voor de omvang van de combinatorische logica.
- De praktijk leert echter een aantal “optimale” coderingen voor bepaalde klassen van machines.
- Thijssen heeft onderzocht dat wanneer een groot aantal willekeurig gekozen coderingen wordt gebruikt, de verhouding tussen de codering met het minst aantal poorten (*gate equivalent*) en de codering met het meest aantal poorten een factor $1/3 - 1/4$ bedraagt.
- Dus: probeer een tiental willekeurige combinaties en selecteer die met de minst aantal poorten.

Toestandsmachines

- Eerder zijn de functies uitgewerkt voor de codering $S_0 = 00$, $S_1 = 01$ en $S_2 = 10$. Dit levert de volgende functies op:

$$D_1^n = Q_1^n \cdot x^n + Q_0^n \cdot y^n + Q_0^n \cdot x^n$$

$$D_0^n = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} \cdot x^n \cdot y^n$$

$$Z^n = Q_1^n + Q_0^n$$

- Bij een codering van $S_0 = 11$, $S_1 = 10$ en $S_2 = 00$ worden de functies

$$D_1^n = Q_0^n + \overline{Q_1^n} \cdot \overline{x^n} + \overline{x^n} \cdot \overline{y^n}$$

$$D_0^n = Q_0^n \cdot \overline{x^n} + Q_0^n \cdot \overline{y^n} + \overline{Q_1^n} \cdot \overline{x^n} + \overline{x^n} \cdot \overline{y^n}$$

$$Z^n = \overline{Q_1^n}$$


- De tweede codering levert meer hardware (= transistoren) op.

Toestandsmachines

- Een typische sequentiële machine is een *herkenningsautomaat* of *patroonherkenner*.
- In een serieel aangeboden *bitstring* wordt gezocht naar een patroon.
- De bitstring wordt aangeboden op een ingang.
- Als het patroon gevonden is wordt de uitgang 1, anders is de uitgang 0.

Toestandsmachines

 
- Ontwerp een machine voor het herkennen van het patroon (of reeks) 110. De machine geeft een 1 af en stopt met herkennen.



0010110011001111000
000000011111111111

Toestandsmachines

 
- Ontwerp een machine voor het doorlopend herkennen van het patroon (of reeks) 110. De machine moet bij herkenning een 1 afgeven.



0010110011001111000
0000000100010000010


Toestandsmachines

 - Ontwerp een machine voor het bloksgewijs herkennen van het patroon (of reeks) 110. De machine begint met herkennen bij een 1 en moet bij herkenning een 1 afgeven.



Toestandsmachines

 
- Ontwerp een machine voor het doorlopend herkennen van het patroon (of reeks) 101. Overlappingsen zijn mogelijk. De machine moet bij herkenning een 1 afgeven.



0010100101011001111
0000010000101000000

Toestandsmachines

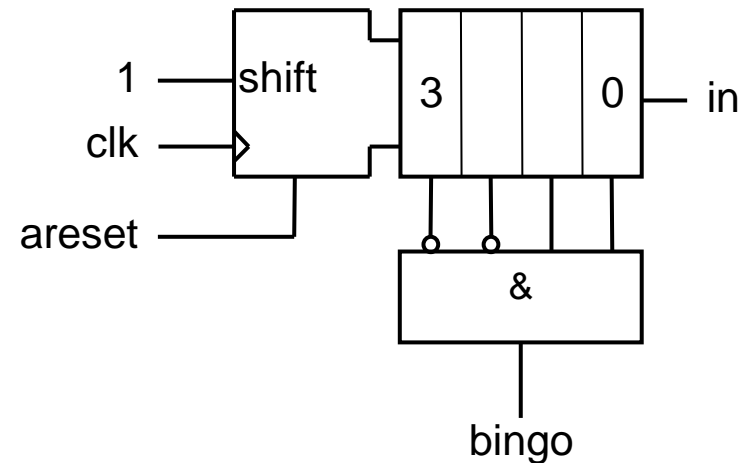
- Een herkenningsautomaat kan gemaakt worden met behulp van een *schuifregister* en een AND-poort.
- Als voorbeeld het herkennen van 0011:



- Wat kan er mis gaan bij het aanbieden van 1100?

Toestandsmachines

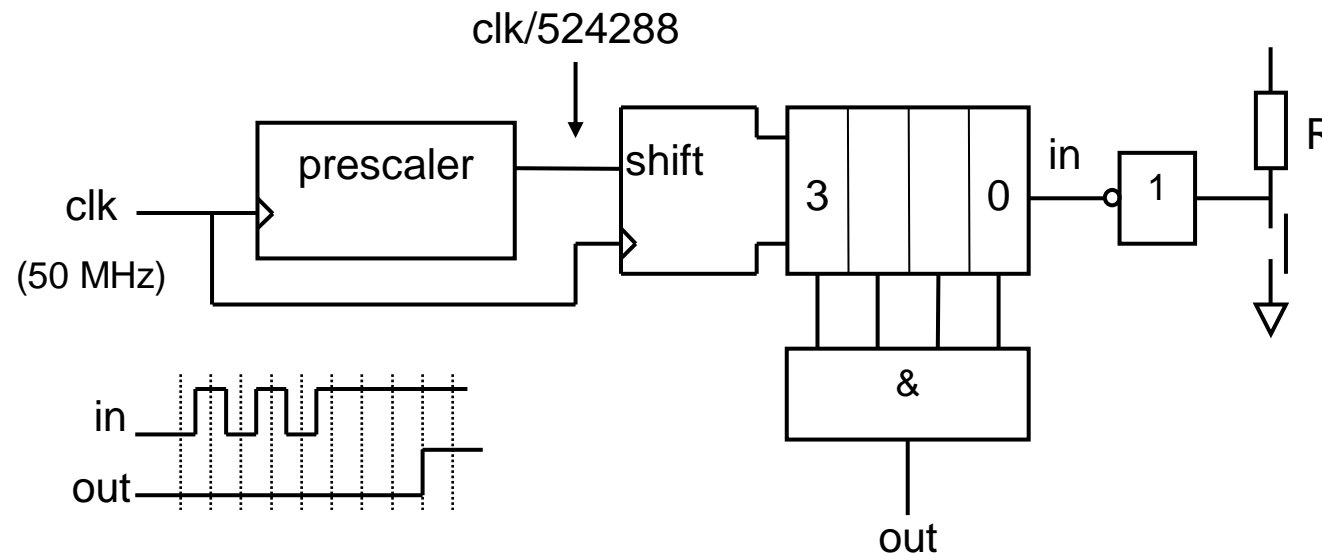- Een mechanische drukknop of schakelaar heeft last van *denderen*. Bij overgaan stuitert de kontaktveer. Dit levert meerdere pulsen op aan een ingang. Een herkenningsautomaat biedt uitkomst.
- Het denderen duurt 0,1 ms – 10 ms. Een systeemklok is erg snel, dat zou een te groot schuifregister opleveren. Een *prescaler* biedt uitkomst.




Toestandsmachines

- In het volgende voorbeeld wordt een machine ontwikkeld die een snoepautomaat bestuurt.
- De snoepautomaat accepteert alleen muntstukken van 20 cent (T) en 10 cent (D).
- Er is 30 cent nodig om snoepgoed vrij te geven.
- Als er meer dan 30 cent wordt ingeworpen moet de machine geen snoepgoed vrijgeven maar aanduiden dat er teveel geld is ingeworpen.

Toestandsmachines

 
- De munt-inwerpeenheid geeft twee signalen af, T voor een muntstuk van 20 cent en D voor een muntstuk van 10 cent.



- De eenheid kan slechts één munt te gelijk accepteren. Na detectie van een muntstuk wordt het betreffende signaal één klokcyclus geactiveerd. De signalen T en D kunnen dus nooit tegelijk geactiveerd worden.
- Het signaal S wordt geactiveerd als 30 cent is ingeworpen. Het signaal O wordt geactiveerd als meer dan 30 cent is ingeworpen.

Toestandsmachines

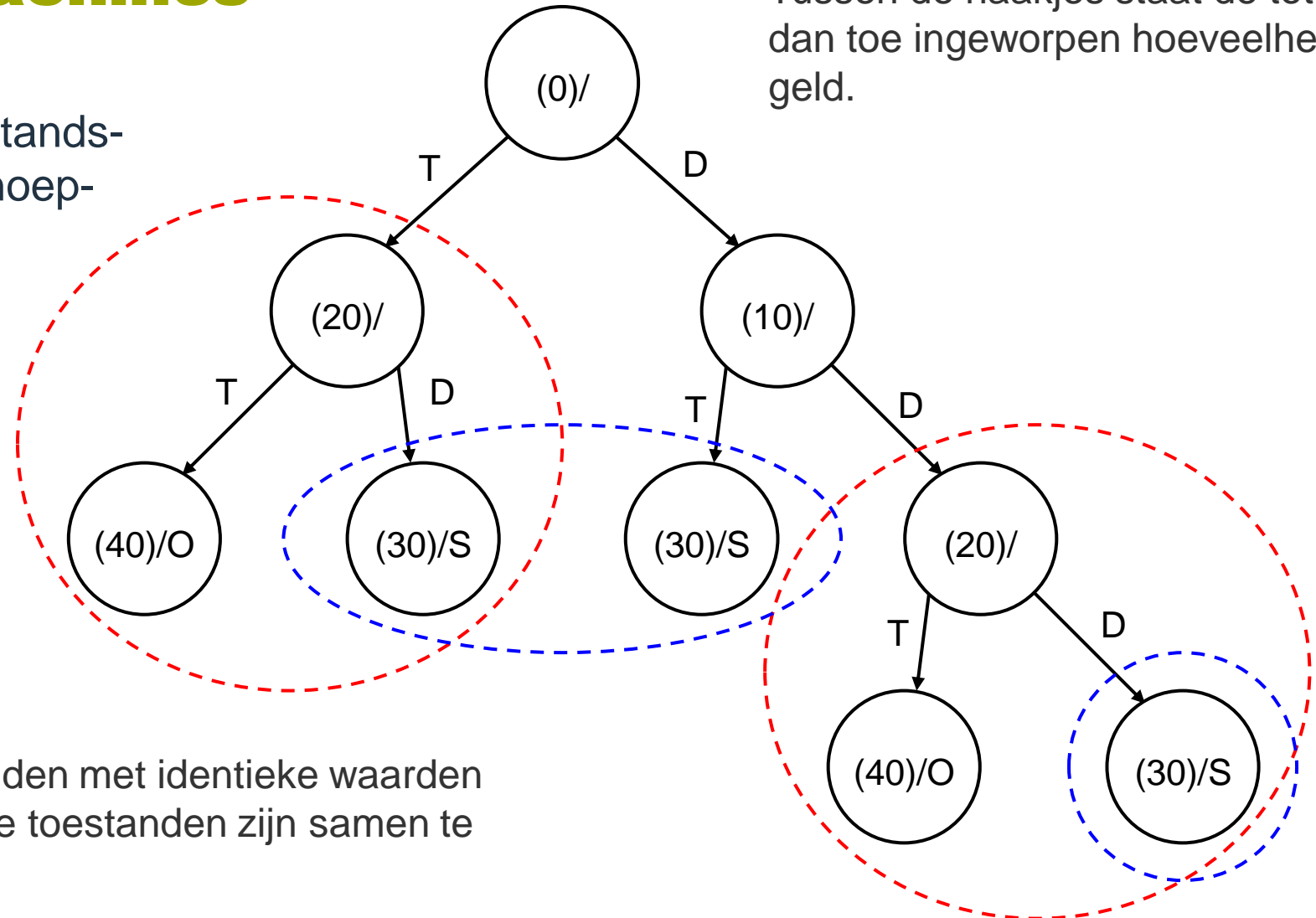- Hiernaast het toestandsdiagram van de snoepautomaat.



Merk op dat toestanden met identieke waarden equivalent zijn! Deze toestanden zijn samen te nemen.

Toestandsmachines

- Het toestandsdiagram kan met minder toestanden getekend worden door het hanteren van de volgende regels:

$$T + T = 40$$

$$D + D = T$$

$$T + D = 30$$

$$D + T = 30$$

$$D + D + T = 40$$

$$D + D + D = 30$$

- Combinaties die leiden tot de hoeveelheid van 30 zijn dus identiek, net als voor 40. Verder is te zien dat $10+10 = 20$. Meer dan 40 komt niet voor, want dan is minstens al een hoeveelheid van 30 ingeworpen.

Toestandsmachines

- Er wordt gebruik gemaakt van het feit dat $D + D = T$ en dat $D + T = T + D$


$$D = 10$$

$$T = D + D = 20$$

$$T + D = D + T = 30$$

$$T + T = 40$$

 - Het aantal toestanden is verminderd tot 5.



Toestandsmachines


- Net als bij combinatoriek is het mogelijk het aantal toestanden te minimaliseren.
- Het idee is te zoeken naar *equivalente toestanden*.
 - Twee toestanden zijn equivalent indien voor elke mogelijke reeks ingangswaarden dezelfde reeks uitgangswaarden wordt geproduceerd.
- Formele procedure: Paull - Unger (1959)
- In de praktijk wordt dit weinig gebruikt, zeker als het aantal toestanden gering is. Een goede ontwerper zorgt meestal voor een minimale of bijna-minimale oplossing.

Toestandsmachines

- De uitgangen van de Mealy-machine veranderen op de actieve klokflank én de ingangen.
- Dat houdt in dat de uitgangen twee sets vertragingen hebben.
 - Ten opzichte van de actieve klokflank (synchroon)
 - Ten opzichte van de ingangen (asynchroon)
- Moore-machines hebben dat probleem niet, de uitgangen veranderen altijd synchroon met de klokflank.
- Het tijdgedrag van synchrone machines kunnen d.m.v. de bekende procedures doorgerekend worden.


Toestandsmachines

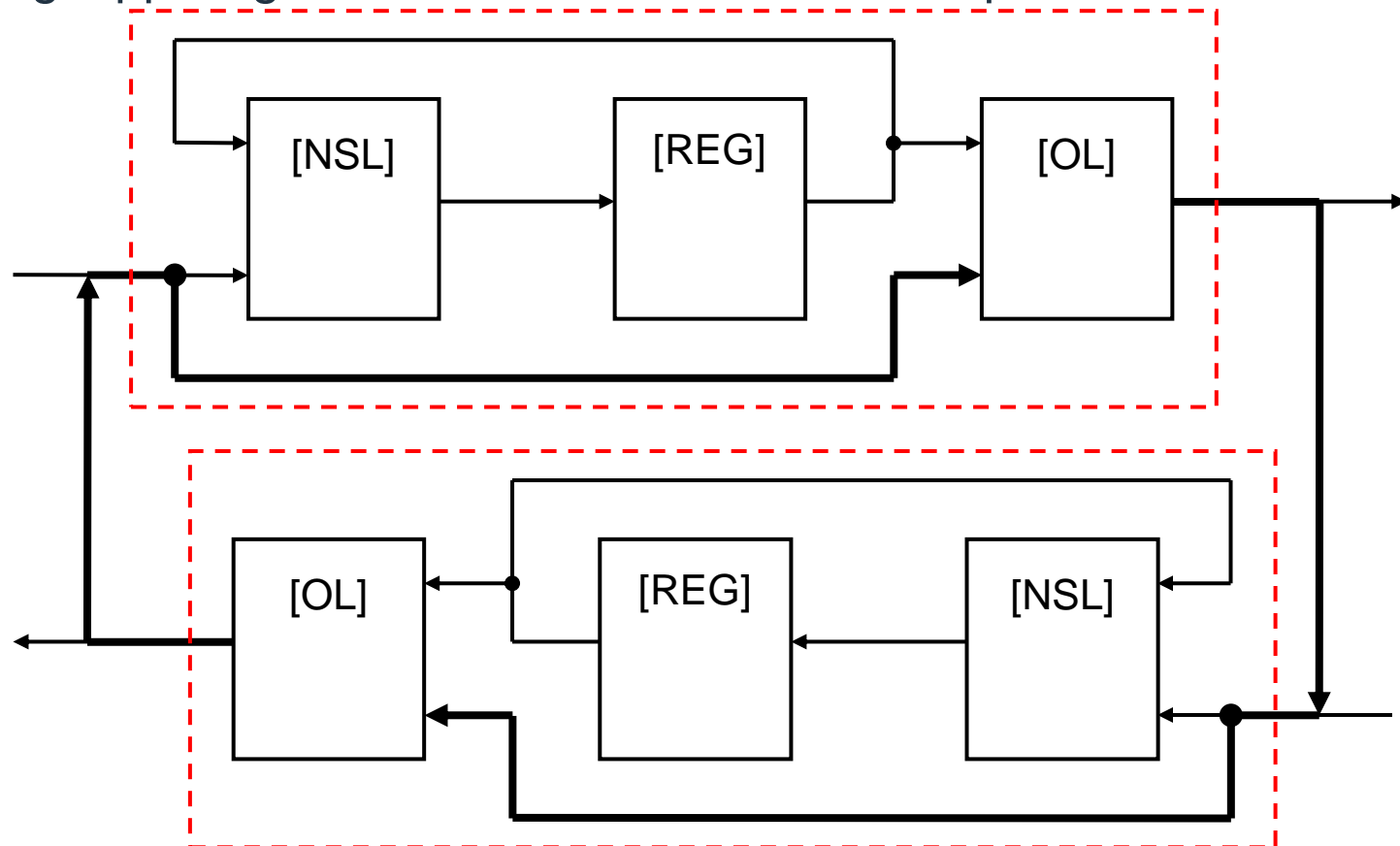- Rondgekoppelde Mealy-machines kunnen last hebben van asynchrone terugkoppeling. Moore-machines hebben dat probleem niet.



Toestandsmachines

 - Ontwerp een machine voor het doorlopend herkennen van het patroon (of reeks) 101. Overlappingsen zijn mogelijk. De machine moet bij herkenning een 1 afgeven.




0010100101011001111
0000010000101000000

Toestandsmachines

- Toestandscodering: $s_0 = 00$, $s_1 = 01$, $s_2 = 10$ en $s_3 = 11$.

Q_1^n	Q_0^n	x^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	z^n
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1

 

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \cdot \overline{x^n} + Q_1^n \cdot \overline{Q_0^n} \cdot x^n$$

Toestandsmachines

- Ontwerpen van een 6-teller kan op de bekende wijze.
- De waarheidstabel van de 6-teller:

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	-	-	-
1	1	1	-	-	-

Toestandsmachines

- Karnaughdiagrammen en functies:

		$Q_2 Q_1$				Q_2^+
		00	01	11	10	
Q_0	0	0	0	-	1	
	1	0	1	-	0	

		$Q_2 Q_1$				Q_1^+
		00	01	11	10	
Q_0	0	0	1	-	0	
	1	1	0	-	0	

$$Q_2^{n+1} = Q_2^n \cdot \overline{Q_0^n} + Q_1^n \cdot Q_0^n$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n} \cdot \overline{Q_1^n} \cdot Q_0^n + Q_1^n \cdot \overline{Q_0^n}$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$$

let's change