



*DIGTEC/2021-2022*

Jesse op den Brouw

**DIGTEC**

Geheugen

**DE HAAGSE**  
HOGESCHOOL

# Geheugen

- Tot nu toe zijn alleen *combinatorische* schakelingen behandeld.
- Bij deze schakelingen zijn de uitgangen alleen afhankelijk van de ingangen.
- Schakelingen die geheugenwerking hebben worden *sequentiële* schakelingen genoemd.
- De uitgangen van deze schakelingen zijn afhankelijk van de ingangen én de inhoud van het geheugen.
- De inhoud van het geheugen kan weer aangepast worden.

# Geheugen

- Er zijn verschillende soorten geheugenelementen:
- Een (direct werkende) SR-latch
- Een gated latch (SR- en D-)
- Flankgevoelige flipflop (D- en JK-)

# SR-latch


- Een geheugenelement heeft de volgende acties:
- Een actie waarin het geheugenelement gezet (set) wordt.
- Een actie waarin het geheugenelement gewist (reset) wordt.
- Een actie waarin de laatst ingebrachte stand van het geheugenelement onthouden wordt.
- Deze drie acties kunnen met twee (stuur-)bits gecodeerd worden.

# SR-latch

- De namen van deze twee signalen zijn S (set) en R (reset), deze namen hebben een directe relatie met de acties.
- De uitgang wordt in de regel Z genoemd, sommige boeken gebruiken Q.
- Het geheugenelement is te tekenen als een black box.
- Van dit te ontwerpen geheugenelement kan een functietabel worden opgesteld.
 
# SR-latch

- Hieronder de black box en de functietabel.




S	R	functie
0	0	onthouden
0	1	reset
1	0	set
1	1	niet gebruikt

- NB: voor één van de acties moet altijd een *combinatie* van S en R worden aangeboden.
- NB: de combinatie  $SR = 11$  wordt (voorlopig) niet gebruikt.
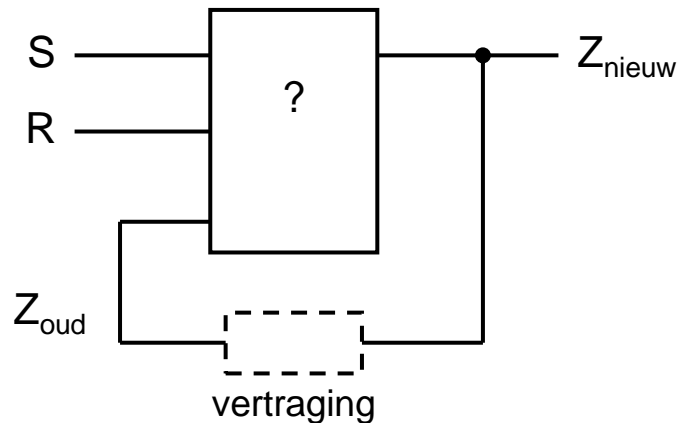
# SR-latch

- We kunnen de schakeling als volgt modelleren:



- De vertraging zorgt ervoor dat de waarde van  $Z_{oud}$  nog even beschikbaar blijft, als de nieuwe waarde op  $Z_{nieuw}$  gegenereerd wordt.

# SR-latch

- Rechts is de waarheidstabel.
- Bij  $SR = 00$  moet de nieuwe waarde de oude waarde volgen.
- Bij  $SR = 01$  moet de nieuwe waarde op 0 worden gezet.
- Bij  $SR = 10$  moet de nieuwe waarde op 1 worden gezet.
- Bij  $SR = 11$  wordt de nieuwe waarde als don't care gespecificeerd.

S	R	$Z_{oud}$	$Z_{nieuw}$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-



# SR-latch

- Van deze waarheidstabel kan een Karnaughdiagram worden opgesteld:
- De bijbehorende functie is:


$$Z_{nieuw} = S + \bar{R} \cdot Z_{oud}$$

SR		Z <sub>oud</sub>			
		00	01	11	10
Z <sub>nieuw</sub>	0	0	0	-	1
	1	1	0	-	1

- De functie laat duidelijk zien dat  $Z_{nieuw}$  een functie is van  $Z_{oud}$ .
- De ingangscombinatie  $SR = 11$  is na uitwerking gebruikt als set-operatie. Het geheugenelement heeft een *overheersende set*.
 
## SR-latch met overheersende set


- Nu kan het schema getekend worden. Merk op dat de uitgang Z wordt teruggekoppeld als een ingang.



- Kenmerkend voor deze *SR-latch* is de *lus* in de schakeling.
- De poorten zorgen voor vertraging.
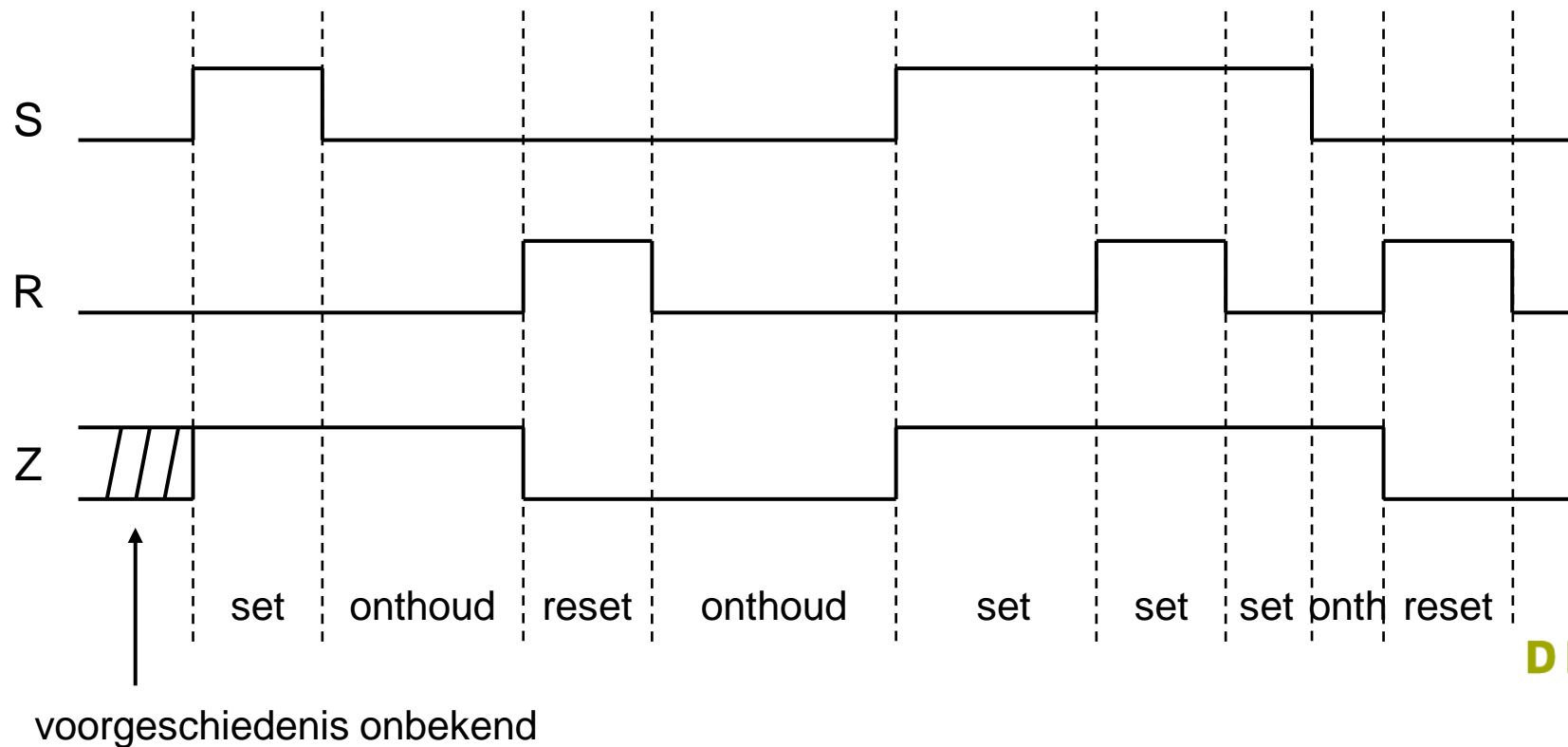
# SR-latch met overheersende set

- In het *signaaldiaagram* is het gedrag van het SR-latch goed weer te geven.



## SR-latch met overheersende set

De functie voor het SR-latch kan worden omgewerkt tot een NAND-NAND-vorm:



$$Z_{nieuw} = S + \bar{R} \cdot Z_{oud} = \overline{\overline{S} \cdot (\overline{\bar{R} \cdot Z_{oud}})}$$

De schakeling is nu te bouwen met 2 NANDs.

Voor de stuursignalen zijn wel beide inversen nodig.

# SR-latch met overheersende set

- De schakeling is als volgt te tekenen.

  

- De tweede variant wordt doorgaans gebruikt in de literatuur.

## SR-latch met overheersende reset

- Het Karnaughdiagram van het SR-latch wordt nog eens opnieuw uitgewerkt:
- De bijbehorende functie is nu:


$$Z_{nieuw} = \bar{R} \cdot S + \bar{R} \cdot Z_{oud} = \bar{R} \cdot (S + Z_{oud})$$

SR	00	01	11	10
Z <sub>oud</sub> 0	0	0	-	1
Z <sub>oud</sub> 1	1	0	-	1

- De ingangscombinatie  $SR = 11$  is na uitwerking gebruikt als resetoperatie. Het geheugenelement heeft een *overheersende reset*.

## SR-latch met overheersende reset

- Nu kan het schema getekend worden.

 

- In feite zijn de poorten van plaats verwisseld. Let op dat R nu boven staat en S onder.

## SR-latch met overheersende reset

- De functie voor de SR-latch kan worden omgewerkt tot een NOR-NOR-vorm:



$$Z_{nieuw} = \bar{R} \cdot (S + Z_{oud}) = \overline{R + (\overline{S + Z_{oud}})}$$

- De schakeling is nu te bouwen met 2 NORs.
- Voor de stuursignalen zijn *geen* inversen nodig.



# SR-latch met overheersende reset

- De schakeling is als volgt te tekenen.

  

- De tweede variant wordt doorgaans gebruikt in de literatuur, maar soms zó getekend dat S weer boven staat.

## SR = 11

- In veel boeken wordt de combinatie SR = 11 de *verboden stand* genoemd.
- Deze combinatie is dan wel niet verboden, maar wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt.
- Daarnaast levert het problemen op als van SR = 11 naar SR = 00 gegaan wordt. Dit is in de praktijk nooit goed te realiseren. Eén van de twee stuursignalen verandert het eerst, zodat onbedoeld een set- of resetoperatie gestart wordt.

## Gated SR-latch

- SR-latches zijn transparant voor hun ingangssignalen.
- Eventuele veranderingen van de ingangen heeft direct een gevolg voor de waarde van de uitgang.
- Meestal worden de signalen voor S en R door combinatorische schakelingen opgewekt.
- Deze schakelingen kunnen *hazards*\* op de uitgangen vertonen, waardoor onbedoelde combinaties voor S en R worden opgewekt.


\* Onbedoelde tijdelijke uitgangsverandering als gevolg van ingangsveranderingen en verschillen in looptijden in een combinatorische schakeling.

## Gated SR-latch

- Beter is het om de ingangen van een SR-latch ongevoelig te maken voor deze verandering.
- De SR-latch wordt uitgebreid met een enable-sigitaal EN en wordt een gated SR-latch genoemd.
- Als het enable-sigitaal 0 is, houdt de latch de huidige waarde vast (onthouden).
- Als het enable-sigitaal 1 is, heeft de latch de werking van een gewone SR-latch.
 
# Gated SR-latch

- De schakeling ziet er dan als volgt uit.




- Tijdens  $EN = 0$  is de latch niet meer transparant.
- Tijdens  $EN = 1$  heeft de latch de werking van een SR-latch.

# Gated D-latch

- De nu ontwikkelde latch heeft eigenlijk vijf onthoudstanden:  $SR = 00$  tijdens  $EN = 1$  en  $EN = 0$  (waarbij  $SR = \text{don't care}$ ).
- De combinatie  $SR = 00$  kan dus geschrappt worden, want die wordt overgenomen door  $EN = 0$ .
- De combinatie  $SR = 11$  wordt toch niet gebruikt en kan dus ook geschrappt worden.
- Er blijven twee combinaties over:  $SR = 01$  voor reset en  $SR = 10$  voor set (tijdens  $EN = 1$ ).
- Nu blijkt dat S en R complementair zijn.
 
## Gated D-latch

- De waarde van R is te verkrijgen door de inverse van S te nemen. De namen S en R verdwijnen (er is immers nog maar één ingang over) en wordt nu D.



- De hier gepresenteerde schakeling (met NANDs) heet *gated D-latch*.


## D-flipflop

- De gated D-latch heeft als nadeel dat D stabiel moet worden gehouden zolang  $EN = 1$ .
- Op basis van deze latch is het niet makkelijk om data van één latch in een andere over te brengen.
- Een veel voorkomende schakeling is een *schuifregister*. Hierbij worden een aantal identieke geheugenelement zó geschakeld dat de data geschoven kan worden onder besturing van een enablesignaal.


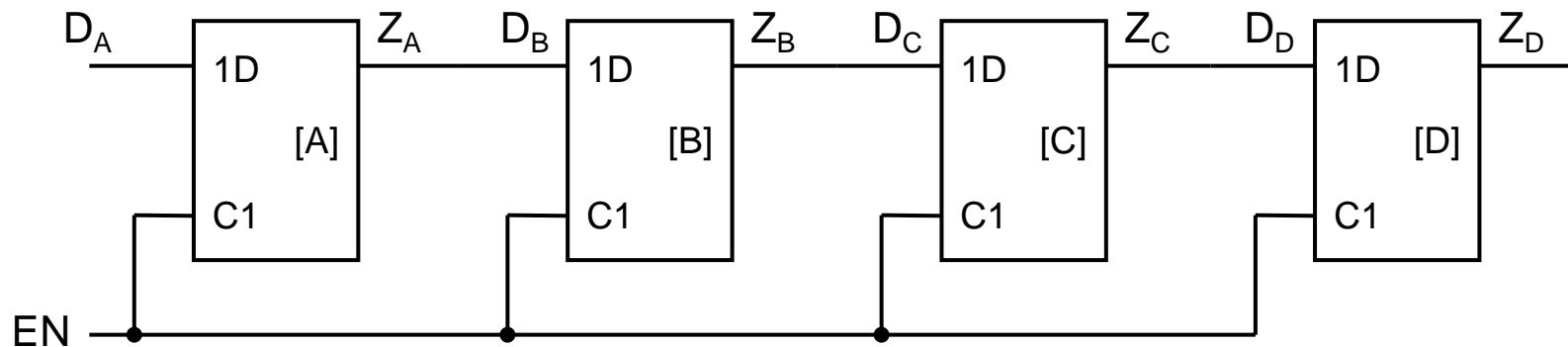
# D-flipflop


- Onderstaande is een poging tot een schuifregister.



- Dit gaat fout als  $EN$  van 0 naar 1 gaat. *Alle* latches zijn dan *transparent* en data op  $D_A$  wordt direct naar  $Z_D$  doorgevoerd.
 
# D-flipflop

- Dit transparant zijn kan worden tegengehouden door twee latches afwisselend te plaatsen, elk met een eigen EN. Er zijn dan ook twee EN-signalen nodig.



- Voorwaarde voor juiste werking:  $EN_1$  en  $EN_2$  mogen niet tegelijk 1 zijn.

## D-flipflop

- Als  $EN1 = 0$  en  $EN2 = 0$  onthouden alle latches. Geen enkele latch is transparant.
- Als  $EN1 = 1$  en  $EN2 = 0$  zal de eerste latch data overnemen van ingang D en de derde latch data overnemen van de tweede latch. De eerste en derde latch zijn transparant. De inhoud van de tweede en vierde latch zijn ongewijzigd.
- Als  $EN1 = 0$  en  $EN2 = 1$  zal de tweede latch data overnemen van de eerste latch en de vierde latch data overnemen van de derde latch. De inhoud van de eerste en derde latch zijn ongewijzigd.
- Voor het maken van een 4-bit schuifregister zijn dus acht latches nodig.


## D-flipflop

- Een geheugenelement op basis van twee latches die niet tegelijk transparant zijn wordt een *flipflop* genoemd, in dit geval een D-flipflop.
- Door de constructie van de flipflop met twee latches wordt dit meester-en-slaaf (*master-slave*) genoemd\*).
- De schakeling kan nog wat eenvoudiger worden door het gebruik van een NOT-poort zodat  $EN_2 = \overline{EN_1}$

nb: maar welke is nou de master en welke de slave?
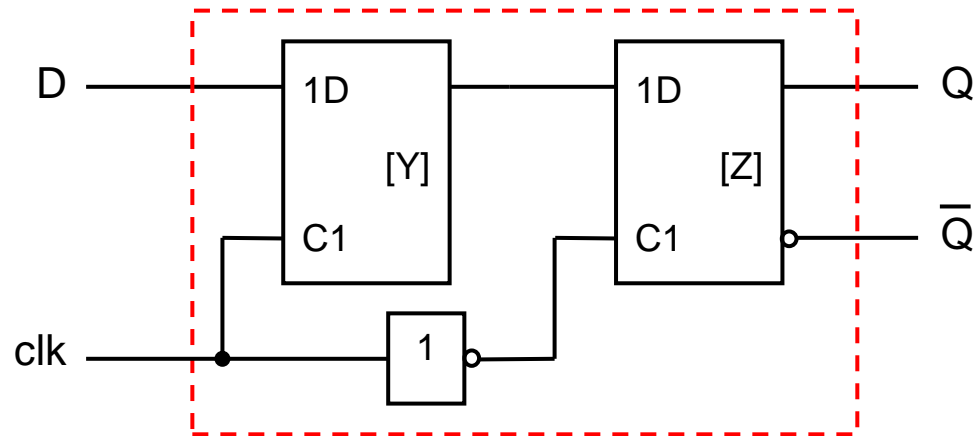
# D-flipflop

- Hieronder de gerealiseerde D-flipflop. De meeste (losse) flipflops hebben ook een inverse uitgangswaarde beschikbaar.




## D-flipflop

- De D-flipflop neemt de data aan de ingang over op de *neergaande flank*.
- Het timing-voorschrift wordt *flankgestuurde* of *edge-triggered timing* genoemd.
- Bij een edge-triggered timing refereren alle timing-parameters aan dezelfde flank van het kloksignaal. Dit wordt de actieve flank genoemd.
- Het tijdsinterval waarin de data klaar moet staan is in de regel zeer klein, in de orde van enkele ns.
 
# D-flipflop

- Hieronder de timing van de negative edge-triggered D-flipflop.




## D-flipflop

- $t_{P(\min)}(\text{FF})$  De minimale vertragingstijd van de uitgang van de flipflop t.o.v. de actieve klokflank.
- $t_{P(\max)}(\text{FF})$  De maximale vertragingstijd van de uitgang van de flipflop t.o.v. de actieve klokflank.
- $t_{\text{su}}(\text{FF})$  De setuptijd van de D-ingang van de flipflop t.o.v. de actieve klokflank.
- $t_{\text{h}}(\text{FF})$  De holdtijd van de D-ingang van de flipflop t.o.v. de actieve klokflank.
- $t_{\text{wh}(\min)}(\text{FF})$  De minimale pulsbreedteduur van het kloksignaal.
- T De periodeduur van het kloksignaal.



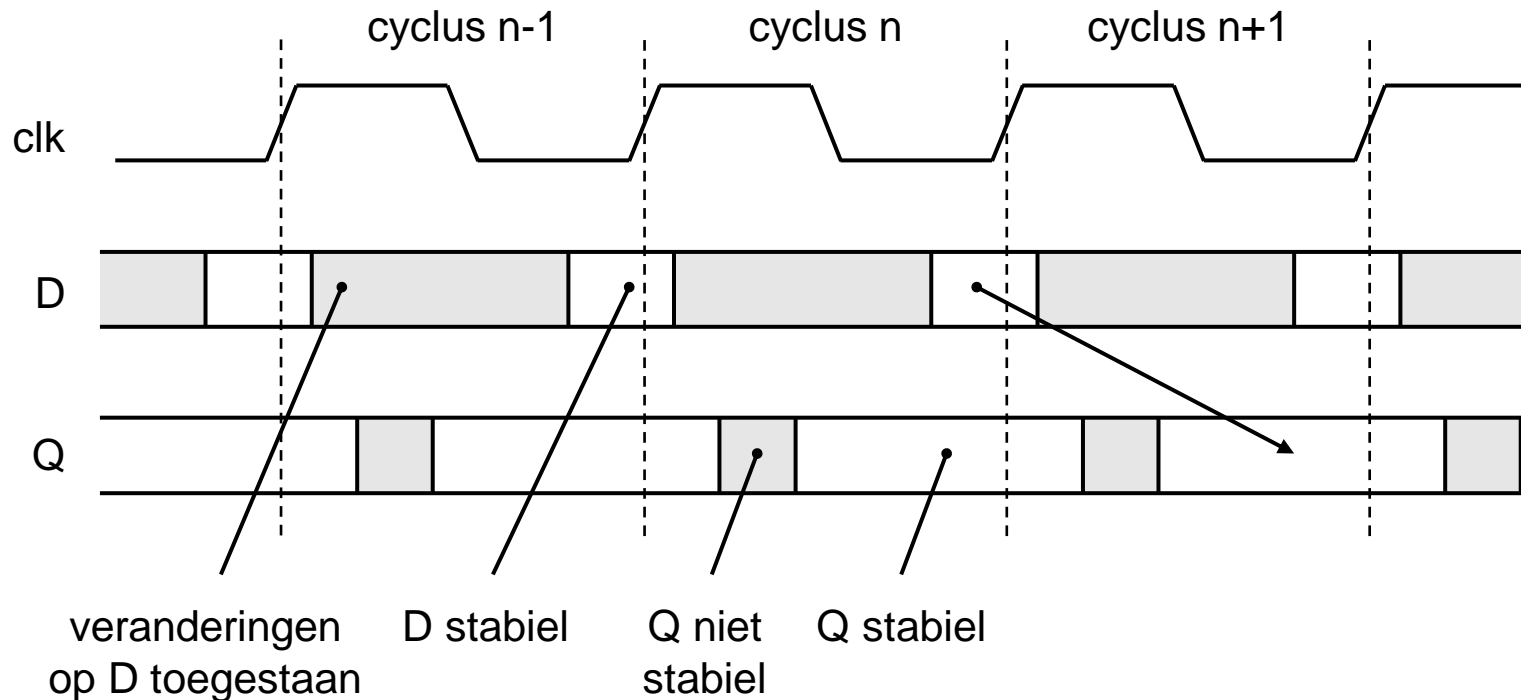
# D-flipflop

- In de functie van de D-flipflop wordt het kloksignaal  $clk$  niet meer expliciet meegenomen. Om aan te geven dat een huidige waarde van D pas ná de klokflank op Q beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van de volgende schrijfwijze:  $Q^{n+1} = D^n$



 
# D-flipflop

- Hieronder de symbolen van de D-flipflop.



positive edge-triggered  
D-flipflop

 werking D afhankelijk  
van de opgaande flank  
van C



negative edge-triggered  
D-flipflop

werking D afhankelijk  
van de neergaande flank  
van C

## D-flipflop

- Het ontwerpen van een betrouwbare flipflop is een lastige aangelegenheid en moet gedaan worden door ervaren ontwerpers.
- Het zelf ontwerpen van een flipflop met losse poorten of in een beschrijvingstaal als VHDL is niet aan te raden.
- Bij gebruik van *reconfigureerbare logica* (FPGA, CPLD) is het helemaal niet gewenst, de fabrikant heeft al kant-en-klare flipflops aangebracht. Door gebruik van *library modules* kan een flipflop gerealiseerd worden.

## D-flipflop


- Voor de logische werking van een schakeling maakt het niet uit op welke flank een flipflop z'n data inklokt.
- Het door elkaar gebruiken van positive en negative edge-triggered flipflops is meestal niet de bedoeling.
- Het gebruik van flipflops met verschillende timing-parameters levert problemen op.
- Binnen één IC is dat echter niet het geval.

## D-flipflop


- Bij het opkomen van de voedingsspanning is het onduidelijk wat de stand van een flipflop wordt.
- Vandaar dat flipflops worden voorzien van twee *asynchrone* ingangen die de stand onafhankelijk van de klok vastleggen.
- De *reset*-ingang zorgt ervoor dat de stand van de flipflop logisch 0 wordt.
- De *set*-ingang zorgt ervoor dat de stand van de flipflop logisch 1 wordt.
 
# D-flipflop


- Hieronder de symbolen van de D-flipflop met asynchrone reset en set.



 positive edge-triggered D-flipflop with asynchronous active high set and reset



 positive edge-triggered D-flipflop with asynchronous active low set and reset



positive edge-triggered D-flipflop met asynchrone active low preset en clear

## D-flipflop

- Soms moet de stand van een flipflop behouden blijven “over de klokflanken heen”, dus de stand verandert niet ondanks dat er een actieve klokflank passeert.

- Dat kan op twee manieren:


Schakel de klok uit zodat geen klokflank passeert.

Zorg ervoor dat de flipflop zijn eigen stand opnieuw inklokt.

- Dit kan beide met een enable-sigitaal.

# D-flipflop

- Oplossing: schakel de klok uit.

 


- Het enable-sigitaal mag niet veranderen tijdens  $\text{clk} = 1$ !
- Het resultaat is een flipflop met pulse-triggered eigenschappen.
- **Doe dit niet, lastige timing-eigenschappen!**


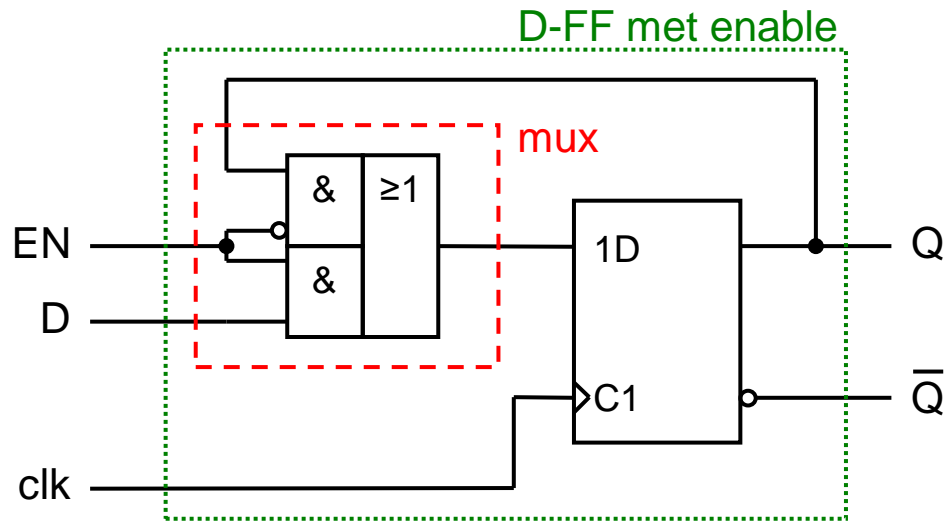
# D-flipflop

- Oplossing: flipflop klokt zijn eigen waarde óf een nieuwe waarde in door middel van een multiplexer.




$$Q^{n+1} = \overline{EN}^n \cdot Q^n + EN^n \cdot D^n$$

- Er is wel meer logica nodig dan in het vorige ontwerp, maar het resultaat is een edge-triggered flipflop.

 
# D-flipflop

- Een *register* is een groep (D-)flipflops die alle getriggerd worden op hetzelfde kloksignaal, vaak met enable-faciliteit.


 
# D-flipflop

- Een schuifregister is een groep (D-)flipflops waarvan de data-uitgang van een flipflop is verbonden met de data-ingang van de naastgelegen flipflop. Schuifregisters spelen een belangrijke rol in seriële communicatie.



**let's change**