



Academie voor Technology, Innovation &  
Society Delft  
Academie voor ICT & Media

# Inleiding Digitale Techniek

**Week 4 – Binaire optellers, tellen, vermenigvuldigen, delen**  
**Jesse op den Brouw**  
**INLDIG/2020-2021**

**DE HAAGSE**  
HOGESCHOOL

# Optellen

- Optellen is één van meest gebruikte rekenkundige operatie in digitale systemen.
- Elke *general purpose* microprocessor heeft een optelcircuit aan boord.
- Daarnaast is het eenvoudig een optelschakeling om te zetten in een aftrekschakeling.
- Een speciaal geval van optellen (*add*) is verhogen met één (*increment*). Veel processoren hebben ook een telschakeling (*counter*).

# Optellen

- Optellen in het binaire systeem is identiek aan optellen in het decimale systeem.
- Ook alle andere rekenregels zijn identiek.
- Vermenigvuldigers kunnen worden gemaakt met behulp van optelschakelingen.
- Eerst wordt er uitgegaan van niet-negatieve\* gehele getallen.

\* niet-negatief = *unsigned*

# Optellen

- Het optellen van twee decimale cijfers levert een decimaal getal op van maximaal twee decimale cijfers:

$$\begin{array}{r} 0 \\ \hline 0 \end{array} + \begin{array}{r} 4 \\ \hline 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \hline 10 \end{array} + \begin{array}{r} 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

- Als het antwoord groter wordt dan 9, moet een *overloop (carry)* naar de volgende kolom worden doorgegeven.
- Het is hierdoor mogelijk twee getallen van willekeurige lengte op te tellen.

# Optellen

- Het optellen van twee decimale getallen gebeurt kolomsgewijs.
- Als het resultaat van een kolomoptelling groter is dan 9, moet een carry naar de volgende kolom worden doorgegeven.

1	1	0	1	0	+ carry
0	9	6	4	9	
0	9	7	3	9	
1	9	3	8	8	

# Binaire opteller

- Om inzicht te krijgen in het optellen van twee binaire cijfers moeten de vier mogelijkheden bekeken worden.


$$\begin{array}{r} 0 \\ \underline{0} + \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ \underline{1} + \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ \underline{0} + \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ \underline{1} + \\ 10 \end{array}$$

- In de eerste drie gevallen past de uitkomst (de som) ook in één binair cijfer.
- Bij de optelling 1+1 moet het resultaat met twee binaire cijfers worden weergegeven (er is een overloop).

# Optellen

- Optellen in het binaire systeem is identiek aan optellen in het decimale systeem. In totaal moeten er per kolom drie bits worden opgeteld.
- In het voorbeeld worden twee 8-bit getallen opgeteld.

								carry	
getal A →	0	1	1	0	1	1	0	0	
getal B →	0	1	0	1	1	0	1	0	
	<hr/>								+
	1	1	0	0	0	1	1	0	



# Optellen

- Het is mogelijk om een optelschakeling te ontwerpen voor twee binaire getallen.
- Hiervoor wordt een overgang gemaakt van numerieke 0-en en 1-en naar logische 0-en en 1-en:

numeriek 0  $\leftrightarrow$  logische 0

numeriek 1  $\leftrightarrow$  logische 1

- Eerst wordt gekeken naar een optelschakeling voor twee binaire cijfers.



# Half adder

- Voor deze opteller kan een waarheidstabel worden opgesteld.
- De variabelen a en b zijn de aangeboden bits.
- De variabele  $c_{out}$  is het carry-bit en s is het sombit.
- De functies zijn eenvoudig:



$$c_{out} = a \cdot b$$

$$s = a \oplus b$$

a	b	$c_{out}$	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0
  
# Half adder

- Dit wordt in de digitale techniek een *half adder* genoemd.
- Het schema:



# Full adder

- Een full adder is in staat om drie bits op te tellen.
- De variabelen  $a$  en  $b$  zijn de bits van de getallen.
- De variabele  $c_{in}$  is de *inkomende* carry.
- $c_{out}$  is de *uitgaande* carry.

$c_{in}$	$a$	$b$	$c_{out}$	$s$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

# Full adder

- De functie voor  $s$  is eenvoudig te vinden:

$$s = \overline{c_{in}} \cdot (a \oplus b) + c_{in} \cdot \overline{(a \oplus b)}$$

- Dit kan worden omgewerkt naar:

$$s = c_{in} \oplus (a \oplus b) = c_{in} \oplus a \oplus b$$

De exor heeft de associatieve eigenschap.

$c_{in}$	$a$	$b$	$c_{out}$	$s$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

# Full adder

- De functie voor  $c_{out}$  is als volgt:

$$c_{out} = \overline{c_{in}} \cdot (a \cdot b) + c_{in} \cdot (a + b)$$

- Dit kan worden omgewerkt naar:

$$c_{out} = a \cdot b + a \cdot c_{in} + b \cdot c_{in}$$


- Maar ook naar:

$$c_{out} = a \cdot b + c_{in} \cdot (a \oplus b)$$

$c_{in}$	$a$	$b$	$c_{out}$	$s$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
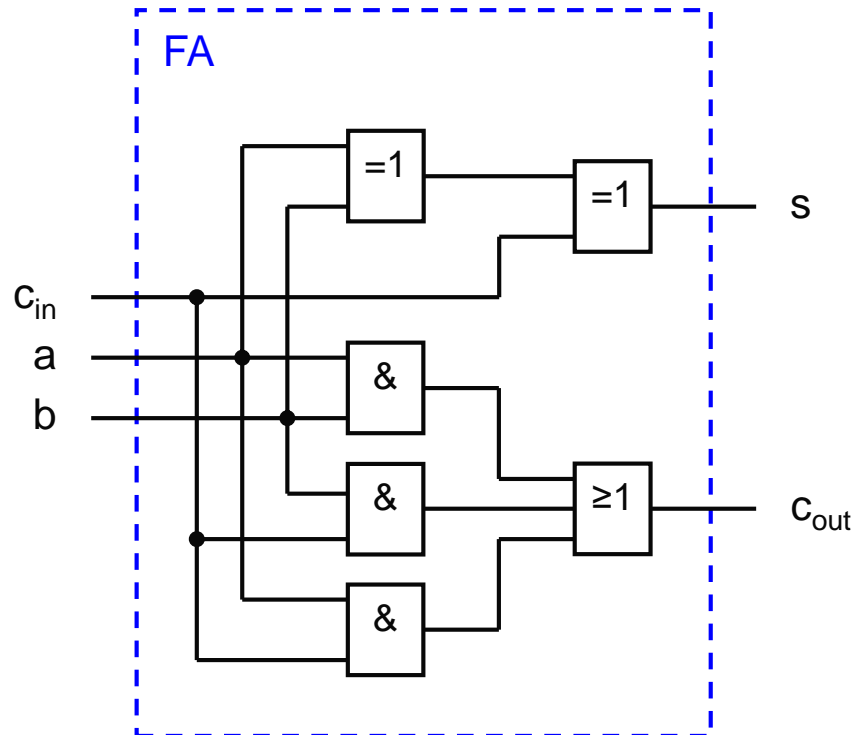
# Full adder

- Het schema kan als volgt worden opgebouwd.




$$s = c_{in} \oplus (a \oplus b)$$

$$c_{out} = a \cdot b + a \cdot c_{in} + b \cdot c_{in}$$
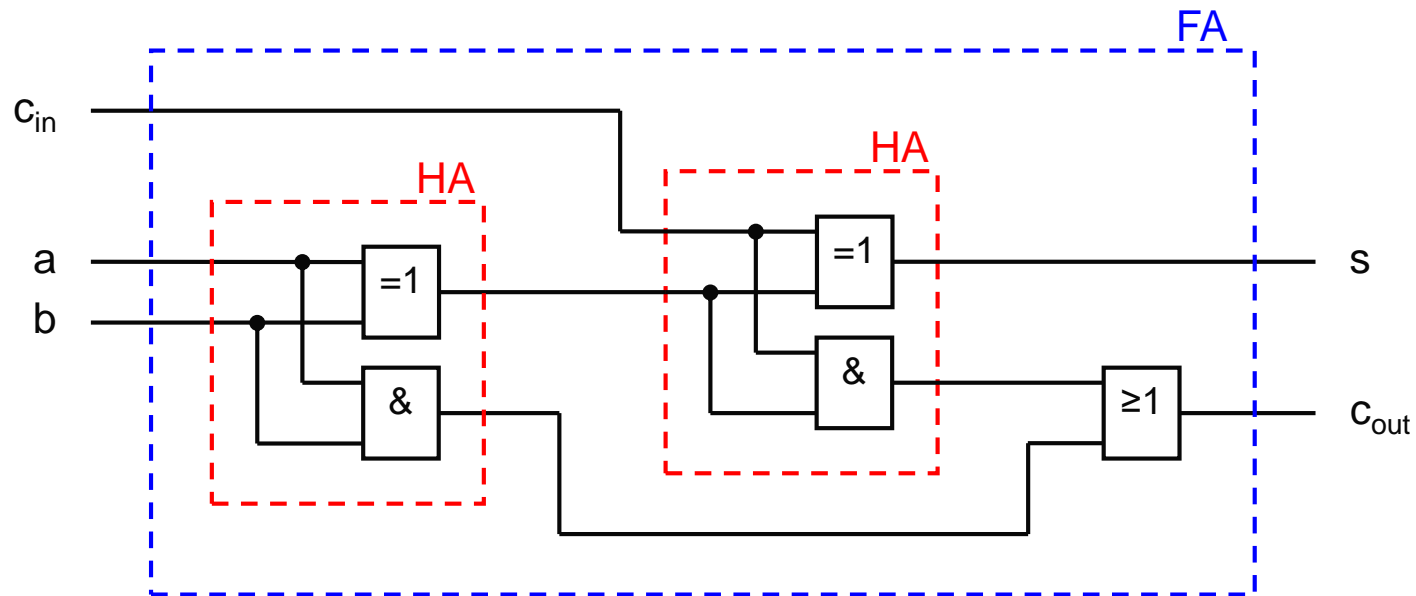
# Full adder

- Als alternatief kan de full adder ook als volgt worden opgebouwd.



$$s = c_{in} \oplus (a \oplus b)$$

$$c_{out} = a \cdot b + c_{in} \cdot (a \oplus b)$$


# 4-bit Full Adder

- Een 4-bit opteller kan worden opgebouwd uit een cascade-schakeling van 1-bit full adders.
- De getallen A en B worden opgesplitst in hun afzonderlijke bits. De bits krijgen een index:  $a_3 a_2 a_1 a_0$  en  $b_3 b_2 b_1 b_0$
- De indexnummers komen overeen met de posities van de afzonderlijke binaire cijfers en geven ook de exponent van het gewicht aan ( $a_3 \rightarrow 2^3, \dots$ ).
- De naamgeving van  $c_{in}$  en  $c_{out}$  verandert: de inkomende c-bit krijgt hetzelfde nummer als de a- en b-bits, de uitgaande c-bit krijgt één hoger:  $a_1 b_1 \rightarrow c_{in} = c_1, c_{out} = c_2$


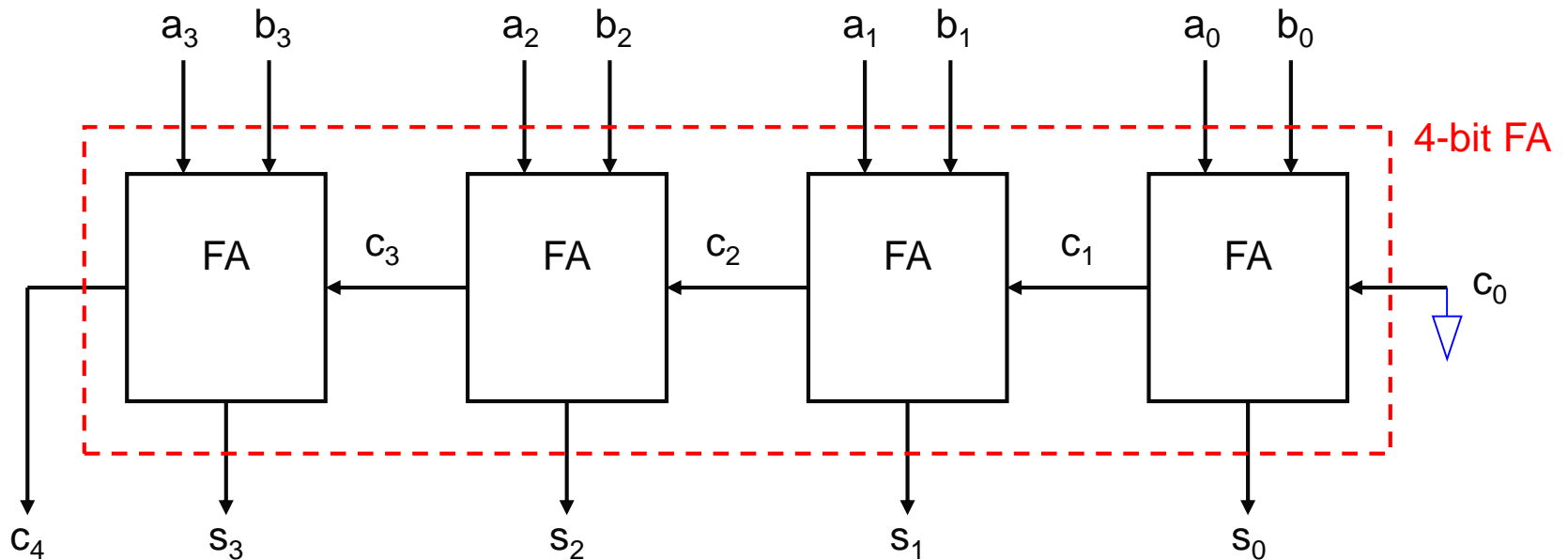
# 4-bit Full Adder

- Een 4-bit opteller kan worden opgebouwd uit een *cascadeschakeling* van 1-bit full adders.



$c_4$  kan als 5<sup>e</sup> sombit gebruikt worden

# 4-bit Full Adder

- Het voordeel van deze realisatie is dat er maar één logische schakeling hoeft worden te ontworpen en het systeem is eenvoudig uitbreidbaar.
- Het nadeel van deze realisatie is dat het lang duurt om de juiste waarde voor de uitgaande  $c_4$ -bit te krijgen. Na het instellen van de getallen A en B en carrybit  $c_0$ , kost het enige tijd voordat  $c_4$  beschikbaar is.
- Dit wordt een *ripple carry adder* genoemd.
- Deze vertraging heeft geleid tot een scala aan andere implementaties: carry look-ahead, carry-select, carry-skip, carry-completion. Deze implementaties zijn allemaal bedoeld om het berekenen van de carry's te versnellen.


# Tellen

- De bewerking *tellen* komt in veel applicaties voor. Meestal betreft het toepassingen waarbij wordt bijgehouden hoeveel keer een bepaalde gebeurtenis optreedt.
- Tellen wordt meestal gedaan in het binaire stelsel, maar het is heel goed mogelijk in het decimale talstelsel te tellen. In dit geval worden de decimale cijfers in de BCD-code voorgesteld.
- Tellers hebben de eigenschap een getelde hoeveelheid te *onthouden*. Dat betekent dat tellers *geheugen* bezitten.

# Tellen

- Tellers worden vrijwel altijd *modulair* opgebouwd (bv. in processoren: 8 bits, 16 bits). In de BCD-code is dat van nature vier bits.
- Een cyclus van een *3-decaden* teller loopt van  $000_{\text{BCD}}$  tot  $999_{\text{BCD}}$ , waarna de teller weer in  $000_{\text{BCD}}$  start. Zo'n teller heet cyclisch.

000 → 001 → 002 → 003 → ... → 099 → 100 → 101 →  
102 → ... → 999 → 000 → 001 → 002 → ...

 cyclus start opnieuw

# Telcyclus 4-bit teller

- Hieronder een voorbeeld van een 4-bit binaire teller.

0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 0101 → 0110 → 0111 →  
1000 → 1001 → 1010 → 1011 → 1100 → 1101 → 1110 → 1111 →  
0000

↑  
└───┘ cyclus start opnieuw

- Duidelijk is dat bij de huidige telstand steeds 1 wordt opgeteld om de nieuwe telstand te krijgen. Dit kan dus met een opteller waarvan één getal de vaste waarde 0001 krijgt.

# Verhogen met één

- Als voorbeeld verhogen we onderstaand getal met 1.
- Verwisselen van  $c_0$  met  $b_0$  levert iets moois op:

The diagram illustrates the process of adding 1 to a binary number by swapping the carry bit  $c_0$  with the least significant bit  $b_0$ . On the left, the binary number 0110 is shown with a carry bit  $c_0$  pointing to the 0 in the  $b_0$  position. Below it, the binary number 1011 is shown with a carry bit  $c_0$  pointing to the 1 in the  $b_0$  position. A plus sign is between the two numbers, and a horizontal line is drawn below the second number. The result of the addition is 1100. An arrow points to the right, where the same two numbers are shown, but the carry bit  $c_0$  is now pointing to the 1 in the  $b_0$  position of the first number, and the least significant bit of the second number is 0. The result of the addition is still 1100.

0	1	1	0	
1	0	1	1	
0	0	0	1	+
<hr/>				
1	1	0	0	

→

0	1	1	1	
1	0	1	1	
0	0	0	0	+
<hr/>				
1	1	0	0	

- B is 0!

# Waarheidstabel

- De waarheidstabel voor de full adder kan aanzienlijk vereenvoudigd worden.
- Alle regels met  $b = 1$  kunnen worden geschrapt.
- Alleen de regels met  $b = 0$  blijven over.
- Aangezien  $b$  altijd 0 is kan deze kolom worden geschrapt.

$c_{in}$	a	b	$c_{out}$	s
0	0	0	0	0
<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	<del>1</del>
0	1	0	0	1
<del>0</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>0</del>
1	0	0	0	1
<del>1</del>	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>0</del>
1	1	0	1	0
<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>

# Half adder


- De waarheidstabel wordt vereenvoudigd.
- Dit is een half adder.
- Een telschakeling kan dus gemaakt worden door een cascadeschakeling van half adders.

$C_{in}$	a	$C_{out}$	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


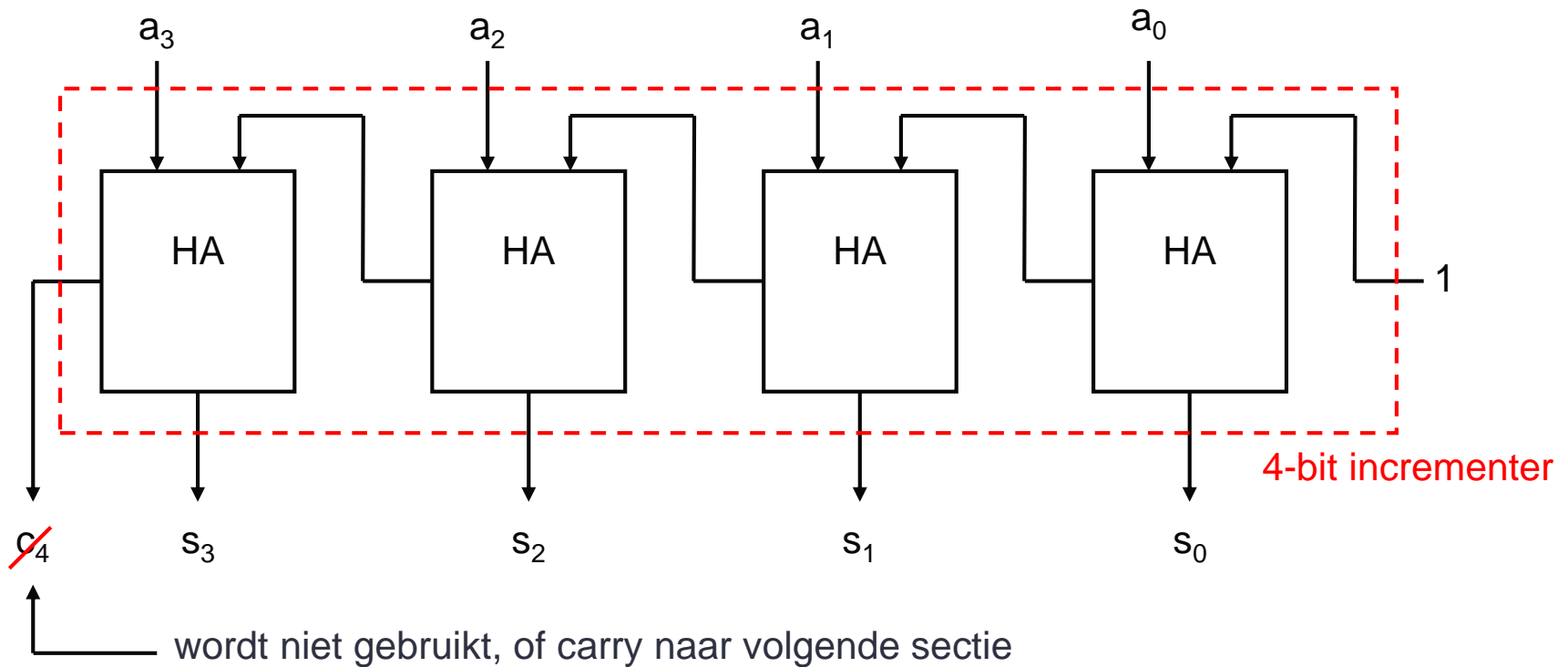
# 4-bit incrementer

- Hieronder het resultaat. Merk op dat de carry-ingangen nu verdwenen zijn en de carry-uitgangen zijn verbonden met de b-ingangen.



# Subtractor

- Op eenzelfde wijze als het ontwerpen van een optelschakeling, kan ook een aftrekschakeling gemaakt worden.
- In de praktijk wordt echter een optelschakeling gebruikt en wordt de wiskundige gelijkheid gebruikt:

$$A - B = A + (-B)$$

- Dit vereist echter wel het gebruik van *negatieve getallen*. Negatieve binaire getallen worden later behandeld.

# Vermenigvuldigen

- Het vermenigvuldigen van twee getallen is erg gemakkelijk in het binaire systeem. Er zijn maar drie tafels nodig: voor 0, 1 en 10.
- Als voorbeeld een vermenigvuldiging in het decimale systeem.

$$\begin{array}{r} 391 \\ 283 \\ \hline 1173 \quad \times \\ 31280 \\ 78200 \\ \hline 110653 \quad + \end{array}$$

deelvermenigvuldigingen leveren deelantwoorden die groter zijn dan 9.

één plek opschuiven, want 8 is een tiental

twee plekken opschuiven, want 2 is een honderdtal

lastig, meerder rijen optellen

# Vermenigvuldigen

- In het binaire systeem werkt het net zo:

$$\begin{array}{r} 1010 \\ 1110 \\ \hline 0000 \end{array} \times$$

10100

101000

$$\begin{array}{r} 1010000 \\ \hline 10001100 \end{array} +$$


Vermenigvuldigen is eenvoudig:

Vermenigvuldigen met 0 levert 0!

Vermenigvuldigen met 1 levert getal!

0-en schuiven voor tweetal, viertal, ...


Nadeel: multi-input opteller nodig

 

Maximaal  $4+4 = 8$  cijfers
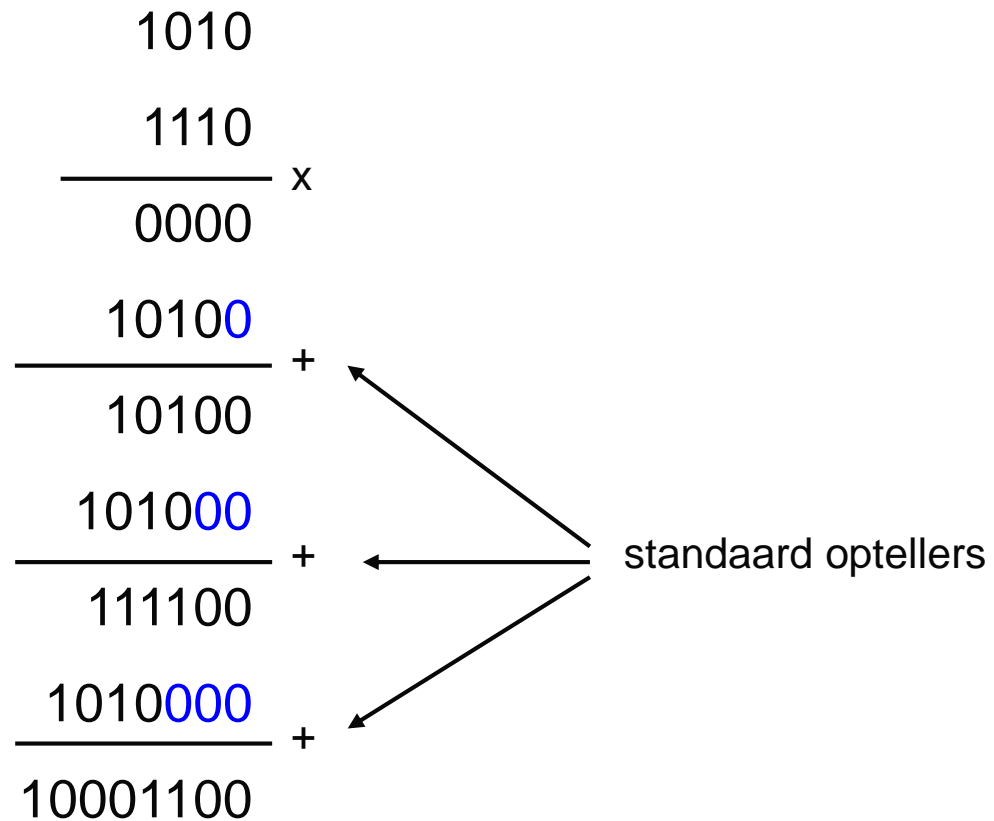
# Vermenigvuldigen

- De multi-input opteller kan vermeden worden door tussentijds op te tellen:



# Vermenigvuldigen

- Er zijn maar twee tafels nodig: de tafel van 0 en van 1. Deze kunnen gecombineerd worden.

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

- Dit is precies de tabel van een AND!
- Een vermenigvuldiger is te bouwen uit ANDs en optellers.

# Vermenigvuldigen


- Hardware ontwikkelen gaat ook eenvoudig:

$$\begin{array}{rcccccccc}
 & & & & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\
 & & & & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \\
 \hline
 & & & & a_3b_0 & a_2b_0 & a_1b_0 & a_0b_0 \\
 & & & & & a_3b_1 & a_2b_1 & a_1b_1 & a_0b_1 & 0 \\
 & & & & & & a_3b_2 & a_2b_2 & a_1b_2 & a_0b_2 & 0 & 0 \\
 & & & & & & & a_3b_3 & a_2b_3 & a_1b_3 & a_0b_3 & 0 & 0 & 0 \\
 \hline
 p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0 & & & & & & & +
 \end{array}$$

$p = \text{product term}$

# Vermenigvuldigen

- Hardware voor deze oplossing:

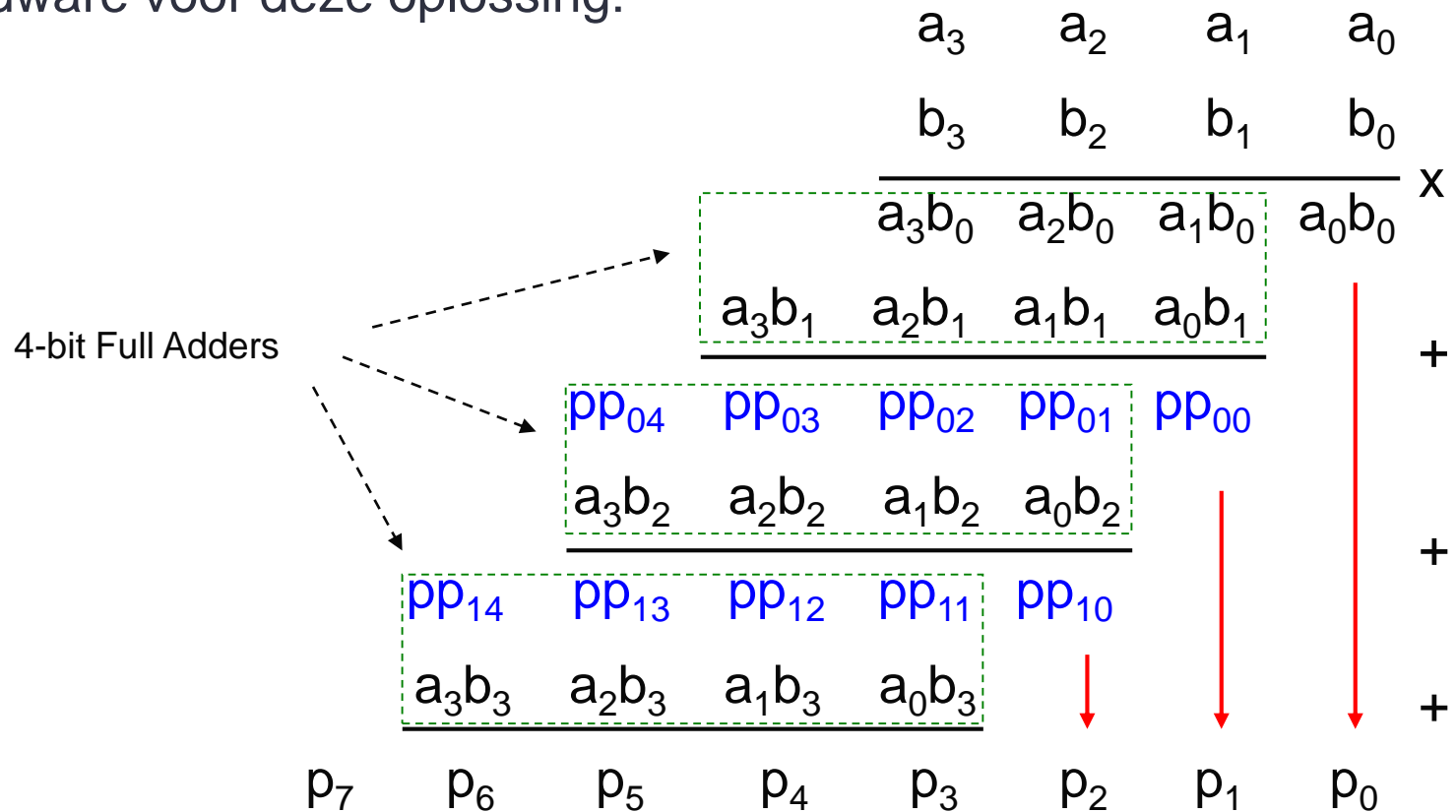


pp = *partial product term*  
 p = *product term*



# Vermenigvuldigen

- Hardware:

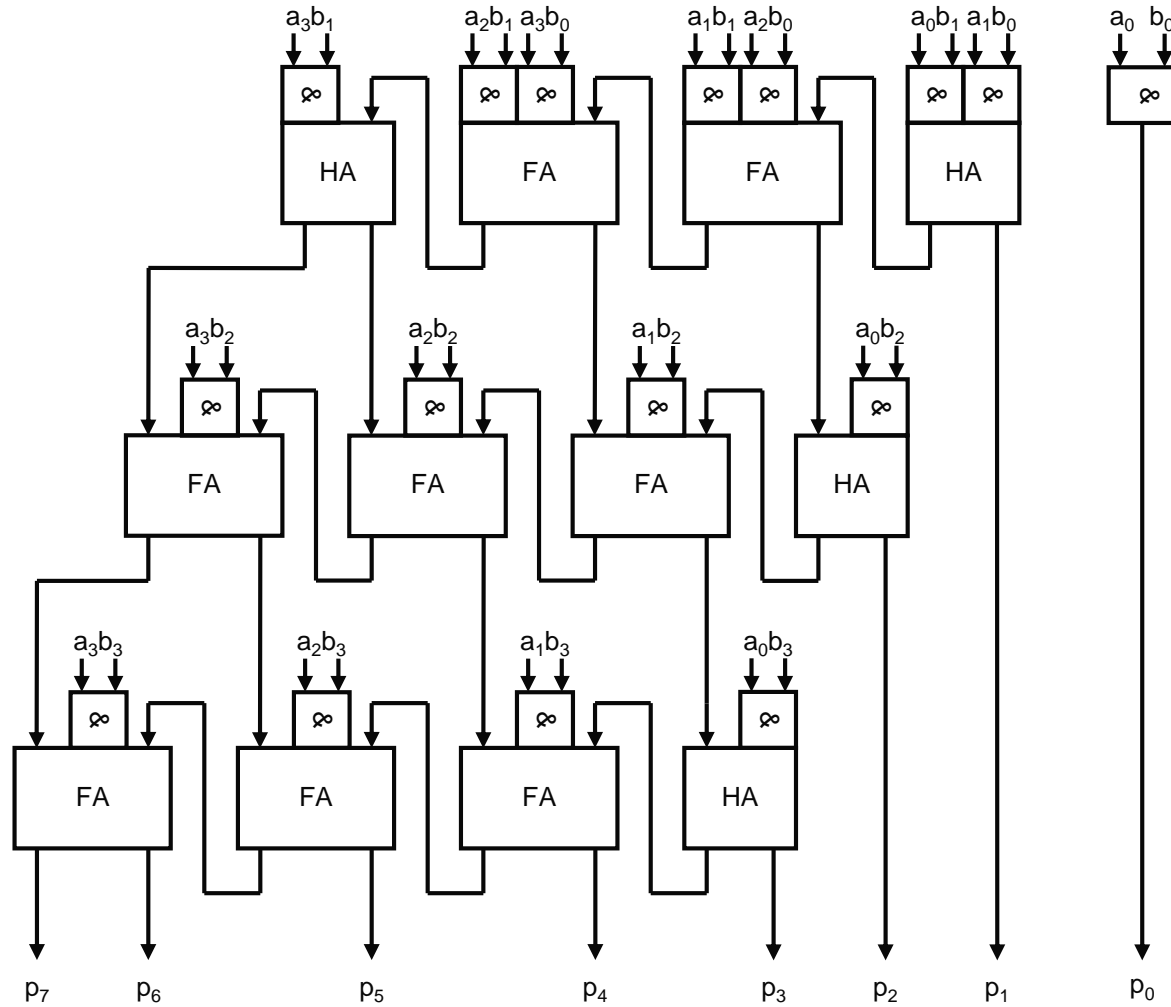

# Vermenigvuldigen

- Het langste pad van  $a_1b_0$  of  $a_0b_1$  naar  $p_7$  is 8 optelsecties.
- Het kan slimmer met een carry-save structuur.
- Dit wordt niet besproken.

# Vermenigvuldigen

- Natuurlijk kan een vermenigvuldiger ook volgens de bekende oplossingsstructuur van digitale systemen worden ontworpen.
- Stel een waarheidstabel op met 2x vier ingangen en acht uitgangen:

$a_3 a_2 a_1 a_0$	$b_3 b_2 b_1 b_0$	$p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 p_0$
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0
....		....
1 1 1 1	1 1 1 0	1 1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0 1

# Vermenigvuldigen

- Dit levert echter zeer veel logica op. Een groot gedeelte van het IC-oppervlakte wordt dan gebruikt voor de multiplier. Let hier op tijdens het gebruik van de “\*”-operator in VHDL.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity vmul8x8i is
    port (
        x: in  unsigned (7 downto 0);
        y: in  unsigned (7 downto 0);
        p: out unsigned (15 downto 0);
    );
end vmul8x8i;

architecture vmul8x8i_arch of vmul8x8i is
begin
    p <= x*y;
end vmul8x8i;
```

# Vermenigvuldigen met een constante

- Een vermenigvuldiging met een constante kan eenvoudig worden omgezet naar een serie optellingen.
- Bijvoorbeeld: vermenigvuldigen met  $13_{10} \times 11_{10} = 1101_2 \times 1011_2$
- Het getal  $11_{10}$  is te schrijven als  $8 + 2 + 1 = 2^3 + 2^1 + 2^0$
- Dus de vermenigvuldiging is  $13 \cdot 8 + 13 \cdot 2 + 13 \cdot 1 = 13 \cdot 2^3 + 13 \cdot 2^1 + 13 \cdot 2^0$


# Vermenigvuldigen met een constante

- Nu is vermenigvuldigen met 8 ( $2^3$ ) niets anders dan drie plaatsen naar links schuiven en aanvullen met nullen.
- Vermenigvuldigen met 2 ( $2^1$ ) is één plaats naar links schuiven en aanvullen met nullen.
- $1101 \times 1011 = 1101\underline{000} + 1101\underline{0} + 1101$
- Vermenigvuldigen van een 4-bit getal  $a_3a_2a_1a_0$  met  $1011_2$ :

$$a_3a_2a_1a_0 \times 1011_2 = a_3a_2a_1a_0000 + a_3a_2a_1a_00 + a_3a_2a_1a_0$$
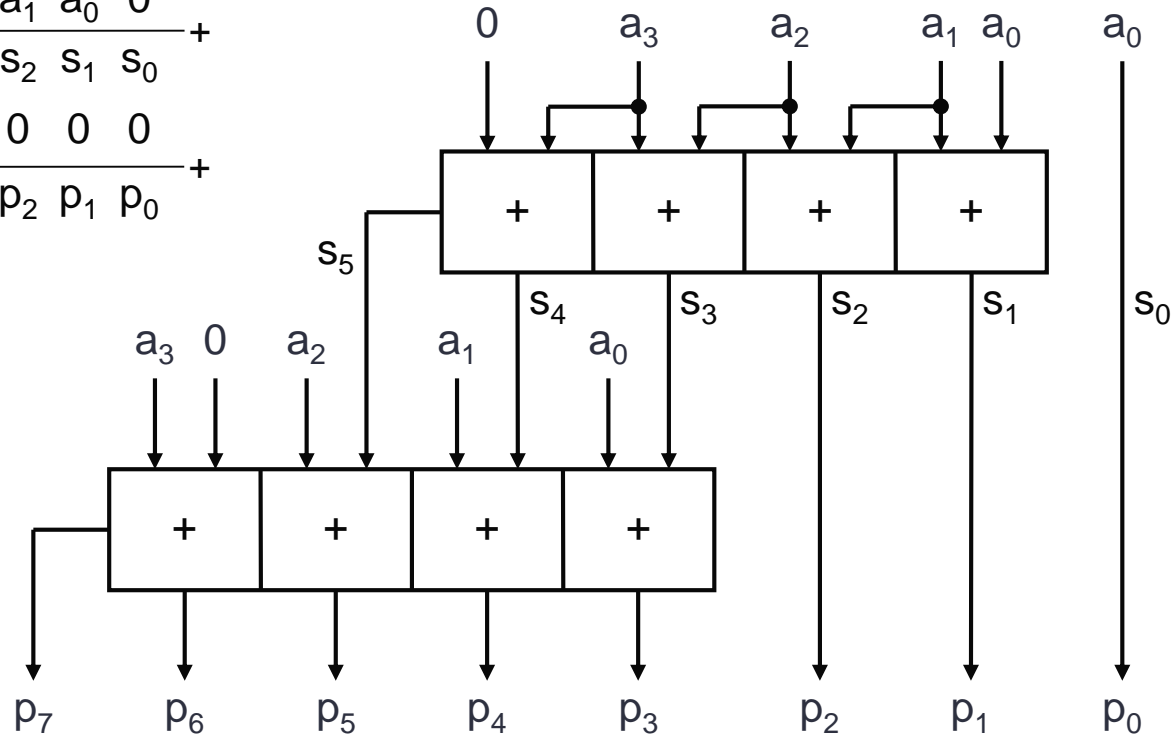
# Vermenigvuldigen met een constante

$$\begin{array}{r}
 0 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0 \\
 \hline
 a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0 \ 0 \\
 0 \ s_5 \ s_4 \ s_3 \ s_2 \ s_1 \ s_0 \\
 \hline
 a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 \hline
 p_7 \ p_6 \ p_5 \ p_3 \ p_3 \ p_2 \ p_1 \ p_0
 \end{array}
 +$$



# Delen

- Delen gaat op vergelijkbare wijze als in het decimale systeem:

$$101101101 : 1010 = \underline{100100,1}$$

1010 -

1011

1010 -

101,0

101,0 -

0

$$365 : 10 = 36,5$$

30

65

60

5,0

5,0

0

- Het algoritme is gebaseerd op “aftrekken als het mogelijk is” en het “bijtrekken” van de volgende cijfers. Combinatorische delers leveren veel hardware op.



# Referenties

- De volgende boeken zijn gebruikt:

Digitale techniek, van probleemstelling tot realisatie deel 1; A.P. Thijssen; 5<sup>e</sup> druk.

Digital Design, Principles and Practices; J.F. Wakery; 3<sup>th</sup> Ed.

Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, S. Brown, 3<sup>th</sup> Ed.

Boek hoofdstuk 5.

# Carry lookahead

- Een 4-bit full adder ontworpen als ripple carry adder heeft als nadeel dat het veel tijd kost voordat  $c_4$  beschikbaar is, ongeveer 8 poortvertragingen.
- Maar  $c_4$  kan natuurlijk ook geschreven worden als functie van de ingangen  $a_3$  t/m  $a_0$ ,  $b_3$  t/m  $b_0$  en  $c_0$ .
- Dit levert echter heel veel hardware op.
- Slimmer is om uit te gaan van de functie voor de carry.

# Carry lookahead

- De carry voor de eerste 1-bit full adder kan geschreven worden als:

$$c_1 = a_0 \cdot b_0 + (a_0 + b_0) \cdot c_0$$

- Er worden nu twee hulpfuncties geïntroduceerd:

$$G_0 = a_0 \cdot b_0$$

$$P_0 = a_0 + b_0$$

- G staat voor *carry generate*, want het genereert een carry  $c_1$  onafhankelijk van de  $c_0$ .
- P staat voor *carry propagate*, want het geeft een eventuele  $c_0$  door aan  $c_1$ .

# Carry lookahead

- De functie voor  $c_1$  is nu te schrijven als

$$c_1 = G_0 + P_0 \cdot c_0$$

- Maar dan is voor  $c_2$  te schrijven

$$c_2 = G_1 + P_1 \cdot c_1$$

- In deze functie kan de functie voor  $c_1$  ingevuld worden

$$c_2 = G_1 + P_1 \cdot c_1 = G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot c_0) = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot c_0$$

# Carry lookahead

- En dan kan de functie voor  $c_3$  ook uitgewerkt worden:

$$\begin{aligned}c_3 &= G_2 + P_2 \cdot c_2 \\ &= G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot c_0) \\ &= G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot c_0\end{aligned}$$


- En natuurlijk uiteindelijk de functie voor  $c_4$ :

$$\begin{aligned}c_4 &= G_3 + P_3 \cdot c_3 \\ &= G_3 + P_3 \cdot (G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot c_0) \\ &= G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot c_0\end{aligned}$$

# Carry lookahead

- De functie voor  $c_4$  is nu te maken met AND2, AND3, AND4, AND5 en een OR4.
- Samen met de P- en G-hulpfuncties levert dit een schakeling die maximaal drie poortvertragingen heeft.
- Deze realisatie van carry-propagatie heet *carry lookahead*.
- Op de volgende slide staat een schema voor een 4-bit Full Adder. Merk op dat de inversen van P en G gegenereerd worden, dat levert snellere logica op.

# Carry lookahead

 

Uitvoering van de SN74283 4-bit full adder. Merk op dat de inversen van P en G gegenereerd worden.



Academie voor Technology, Innovation &  
Society Delft  
Academie voor ICT & Media

De Haagse Hogeschool, Delft  
+31-15-2606311  
J.E.J.opdenBrouw@hhs.nl  
www.dehaagsehogeschool.nl

**DE HAAGSE**  
HOGESCHOOL